
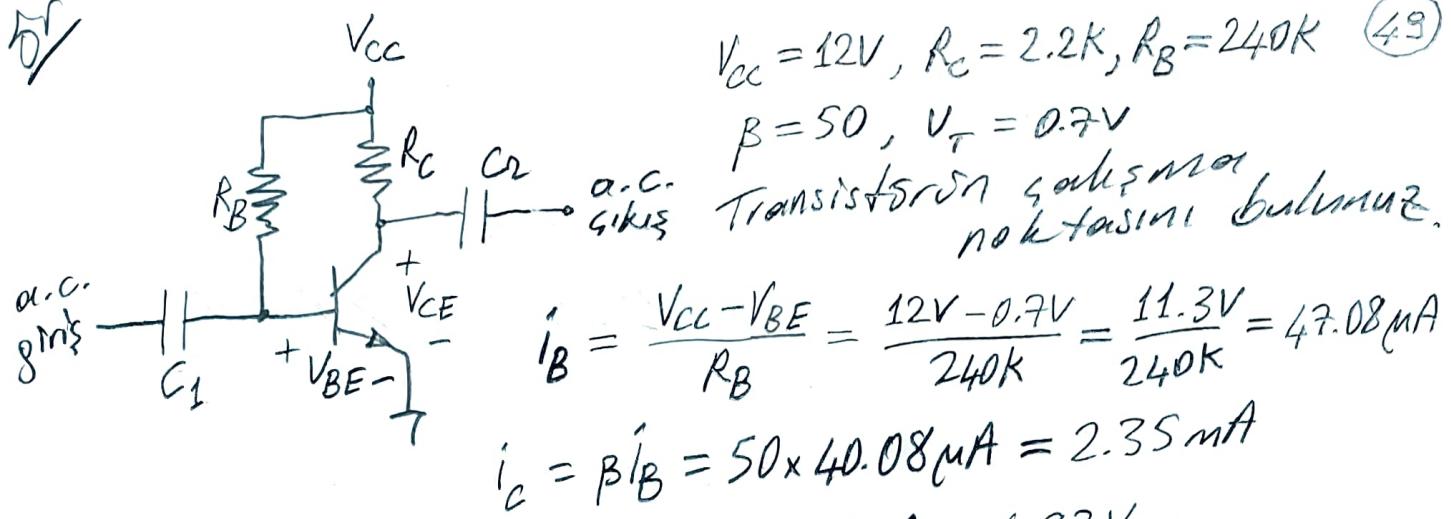


5/ 49

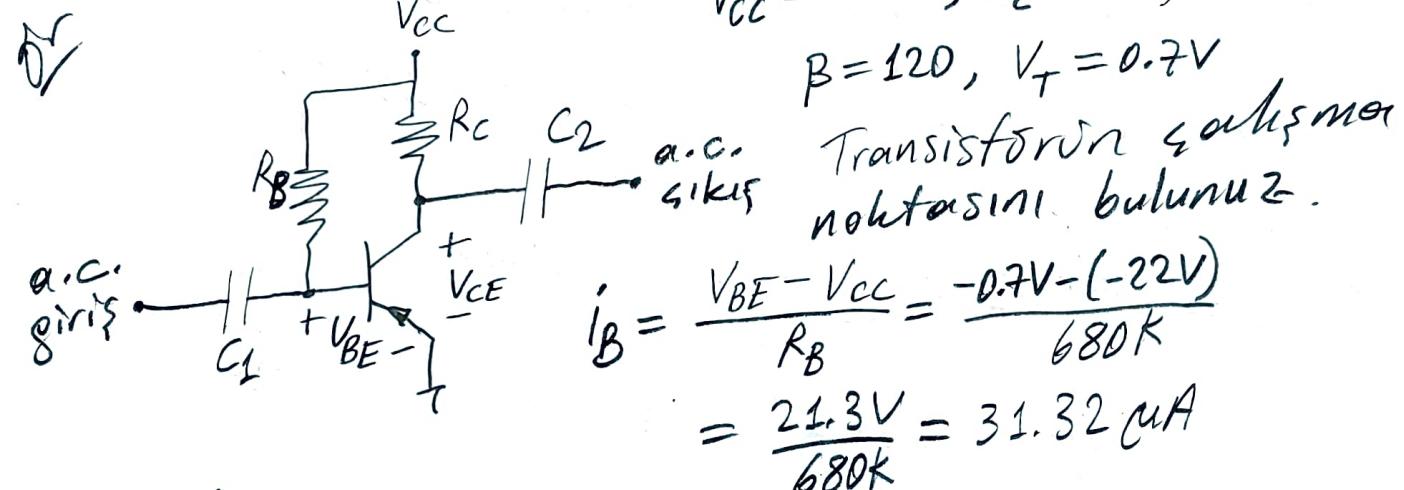

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C = 12V - 2.2K \times 2.35mA = 6.83V$$


Gereklili Noktası $= (i_{CEQ}, V_{CEQ}) = (2.35mA, 6.83V)$



$$i_C = \beta i_B = 120 \times 31.32\mu A = 3.76mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} + R_C i_C = -22V + 3.3K \times 3.76mA = -9.6V$$

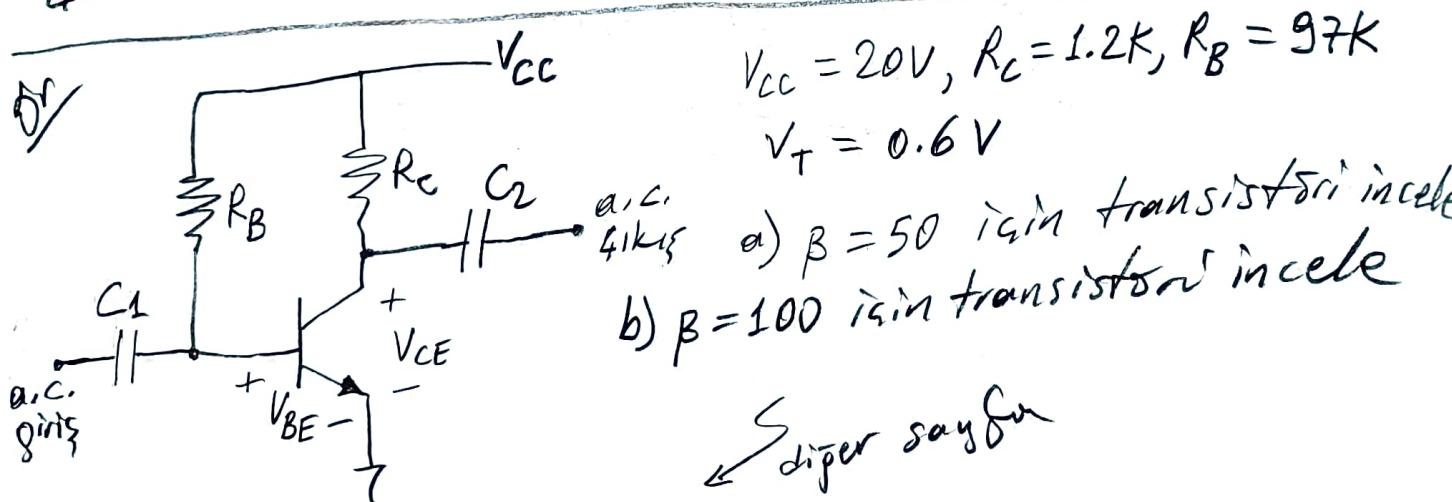Gereklili Noktası $= (i_{CEQ}, V_{CEQ}) = (3.76mA, -9.6V)$



$$a) i_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20V - 0.6V}{37K} = \frac{19.4V}{37K} = 0.2mA$$

$$i_C = \beta i_B = 50 \times 0.2mA = 10mA > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C = 20V - 1.2K \times 10mA = 8V > 0$$

Transistor sağlıksız noktasından
Güçlendirme Noktası = $(i_{CQ}, V_{CEQ}) = (10mA, 8V)$

$$b) i_B = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20V - 0.6V}{37K} = \frac{19.4V}{37K} = 0.2mA$$

$$i_C = \beta i_B = 100 \times 0.2mA = 20mA > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C = 20V - 1.2K \times 20mA = -4V < 0$$

Transistor doğum noktasından

$$i_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{20V}{1.2K} \approx 16.67mA$$


$$\text{Sif/} \quad V_{EE} \quad V_{EE} = 18V, R_E = 0.5K, R_B = 47K$$

$$V_T = 0.6V, \beta = 79$$

Güçlendirme noktası varsa bul.

$$i_B = \frac{V_{EE} + V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{18V - 0.6V}{47K + 80 \times 0.5K}$$


$$= \frac{17.4V}{87K} = 0.2mA$$

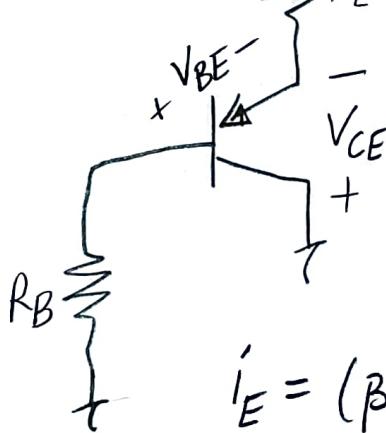

$$i_E = (\beta + 1) i_B = 80 \times 0.2mA = 16mA \approx i_C > 0$$

$$V_{CE} = R_E i_E - V_{EE} = 0.5K \times 16mA - 18V = -10V < 0$$

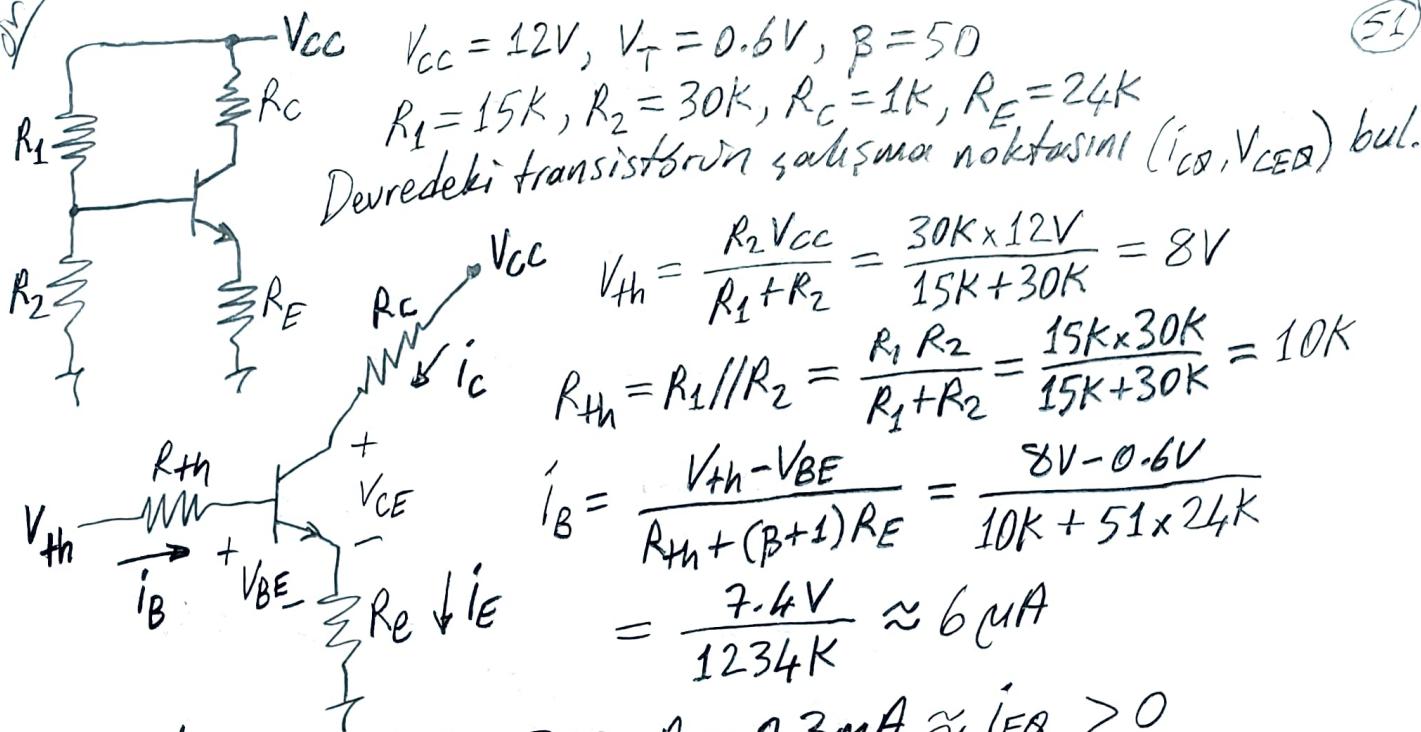Güçlendirme Noktası = $(i_{CQ}, V_{CEQ}) = (16mA, -10V)$




$$i_C = \beta i_B = 50 \times 6\mu A = 300\mu A = 0.3mA \approx i_{EQ} > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C - R_E i_E \approx V_{CC} - (R_C + R_E) i_C$$

$$= 12V - (1K + 24K) \times 0.3mA = 12V - 7.5V = 4.5V > 0$$

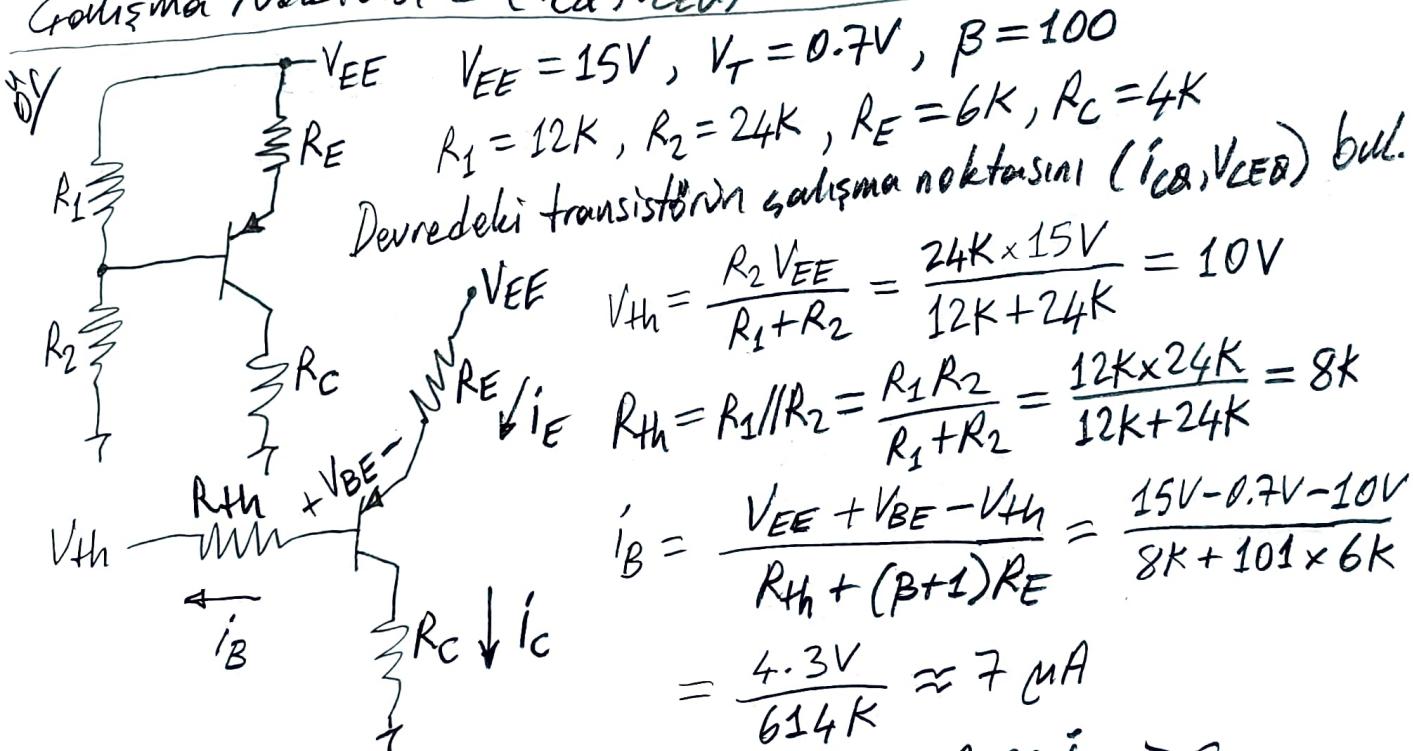Çalışma Noktası $= (i_{CQ}, V_{CEQ}) = (0.3mA, 4.5V)$




$$i_C = \beta i_B = 100 \times 7\mu A = 700\mu A = 0.7mA \approx i_E > 0$$

$$V_{CE} = R_C i_C + R_E i_E - V_{EE} \approx (R_C + R_E) i_C - V_{EE}$$

$$= (6K + 4K) \times 0.7mA - 15V = 7V - 15V = -8V < 0$$

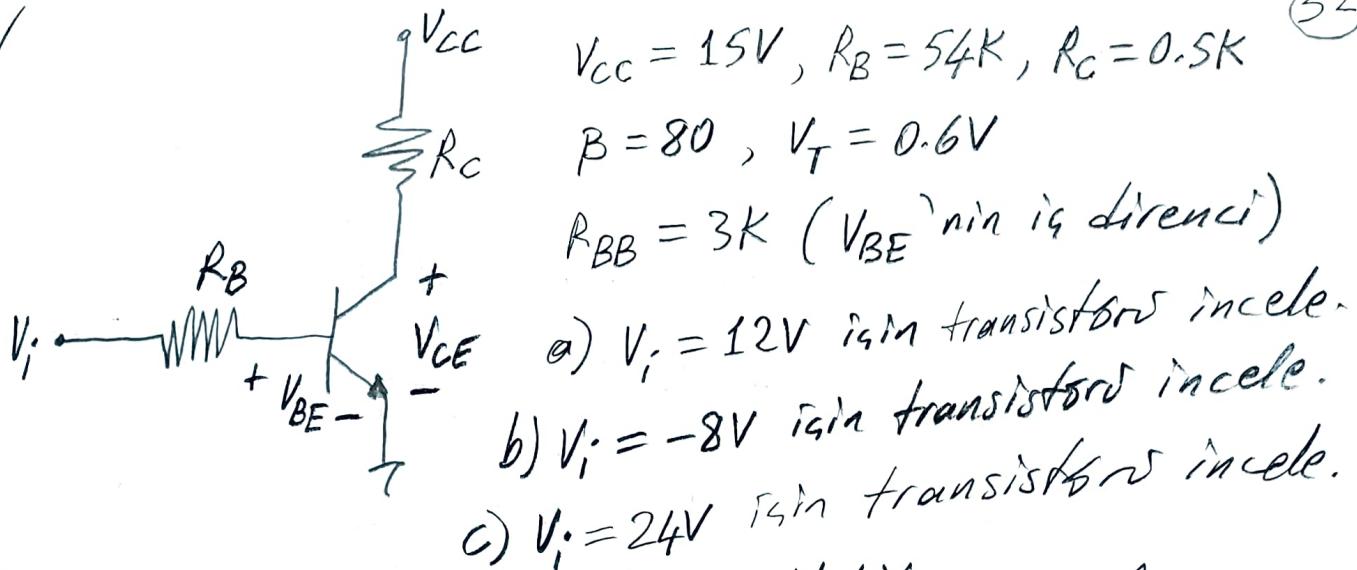Çalışma Noktası $= (i_{CQ}, V_{CEQ}) = (0.7mA, -8V)$



$$a) i_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B + R_{BB}} = \frac{12V - 0.6V}{54K + 3K} = \frac{11.4V}{57K} = 0.2mA$$

$$i_C = \beta i_B = 80 \times 0.2mA = 16mA > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C i_C = 15V - 0.5K \times 16mA = 7V > 0$$

Gökçemal Noktası = $(i_{CQ}, V_{CEQ}) = (16mA, 7V)$

$$b) i_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B + R_{BB}} = \frac{-8V - 0.6V}{54K + 3K} = -\frac{8.6V}{57K} \approx -0.15mA < 0$$


Transistor kapaklıdır.

$$c) i_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B + R_{BB}} = \frac{24V - 0.6V}{54K + 3K} = \frac{23.4V}{57K} \approx 0.44mA$$

$$i_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{15V}{0.5K} = 30mA$$

$$i_C = \beta i_B = 80 \times 0.44mA \approx 35.2mA > i_{Cmax}$$

Transistor dayanım boylamda

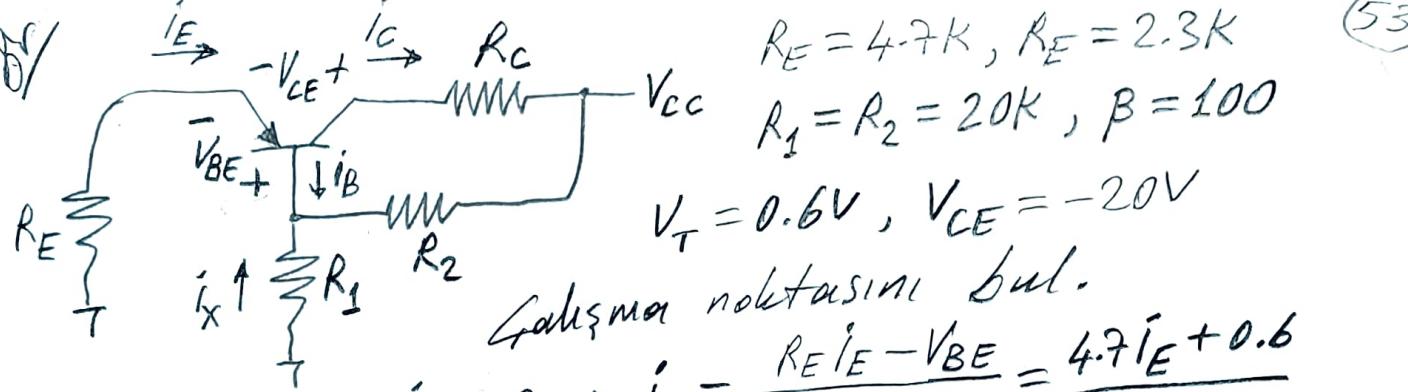

$$-R_E i_E + V_{BE} + R_1 i_x = 0 \Rightarrow i_x = \frac{R_E i_E - V_{BE}}{R_1} = \frac{4.7 i_E + 0.6}{20}$$


$$V_{CC} + R_2 (i_x + i_B) + R_1 i_x = 0$$

$$\hookrightarrow i_x = \frac{-V_{CC} - R_2 i_B}{R_1 + R_2} = \frac{20 - 20 i_B}{40} = \frac{1 - i_B}{2} = \frac{101 - i_E}{202}$$

$$i_x = i_x \Rightarrow \frac{4.7 i_E + 0.6}{20} = \frac{101 - i_E}{202} \Rightarrow i_E \approx 2 \text{mA} \approx i_C > 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} + R_C i_C + R_E i_E \approx V_{CC} + (R_C + R_E) i_C = -20V + (4.7K + 2.3K) \times 2 \text{mA} = -20V + 14V = -6V < 0$$

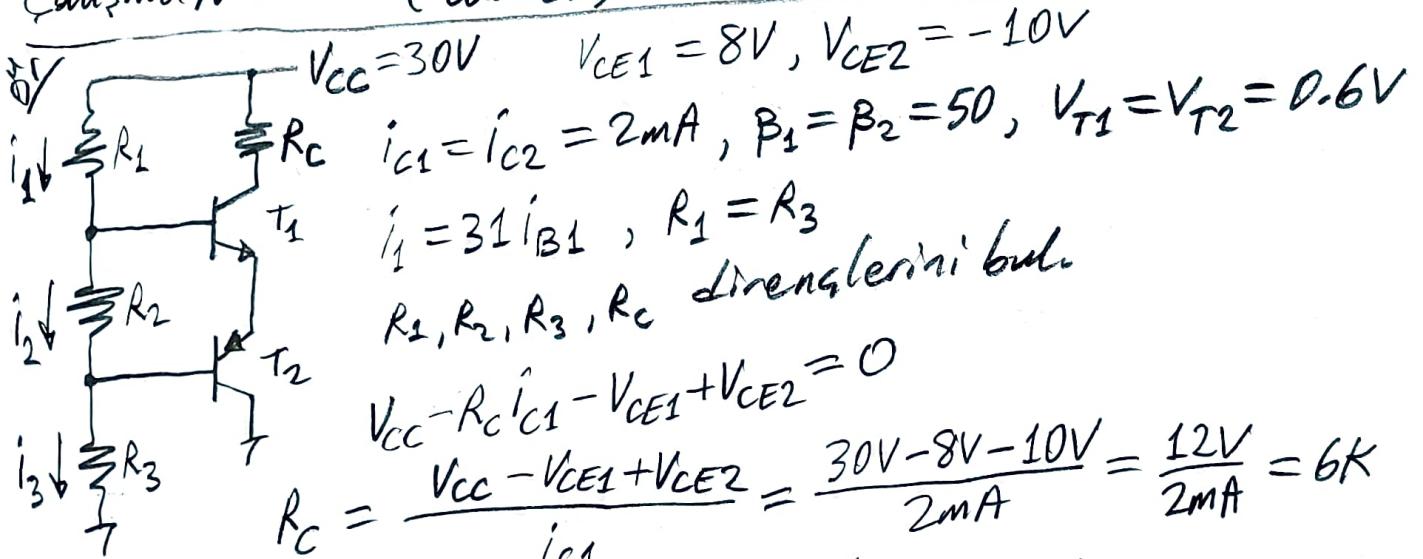Calışma Noktası = $(i_{CQ}, V_{CEQ}) = (2 \text{mA}, -6V)$



$$V_{CC} - R_C i_C1 - V_{CE1} + V_{CE2} = 0$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE1} + V_{CE2}}{i_{C1}} = \frac{30V - 8V - 10V}{2 \text{mA}} = \frac{12V}{2 \text{mA}} = 6K$$

$$i_{B1} = \frac{i_{C1}}{\beta_1} = \frac{2 \text{mA}}{50} = 40 \mu\text{A}, i_{B2} = \frac{i_{C2}}{\beta_2} = \frac{2 \text{mA}}{50} = 40 \mu\text{A}$$

$$i_1 = 31 i_{B1} = 31 \times 40 \mu\text{A} = 1.24 \text{mA}$$

$$i_2 = i_1 - i_{B1} = 1.24 \text{mA} - 40 \mu\text{A} = 1.2 \text{mA}$$


$$i_3 = i_2 + i_{B2} = 1.2 \text{mA} + 40 \mu\text{A} = 1.24 \text{mA}$$

$$R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = V_{CC} \Rightarrow 1.24 R_1 + 1.2 + 1.24 R_1 = 30$$

$$R_1 = R_3 = \frac{30 - 1.2}{2.48} V = 11.6K$$

$$R_2 = \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{i_2}$$

$$= \frac{1.2V}{1.2 \text{mA}} = 1K$$


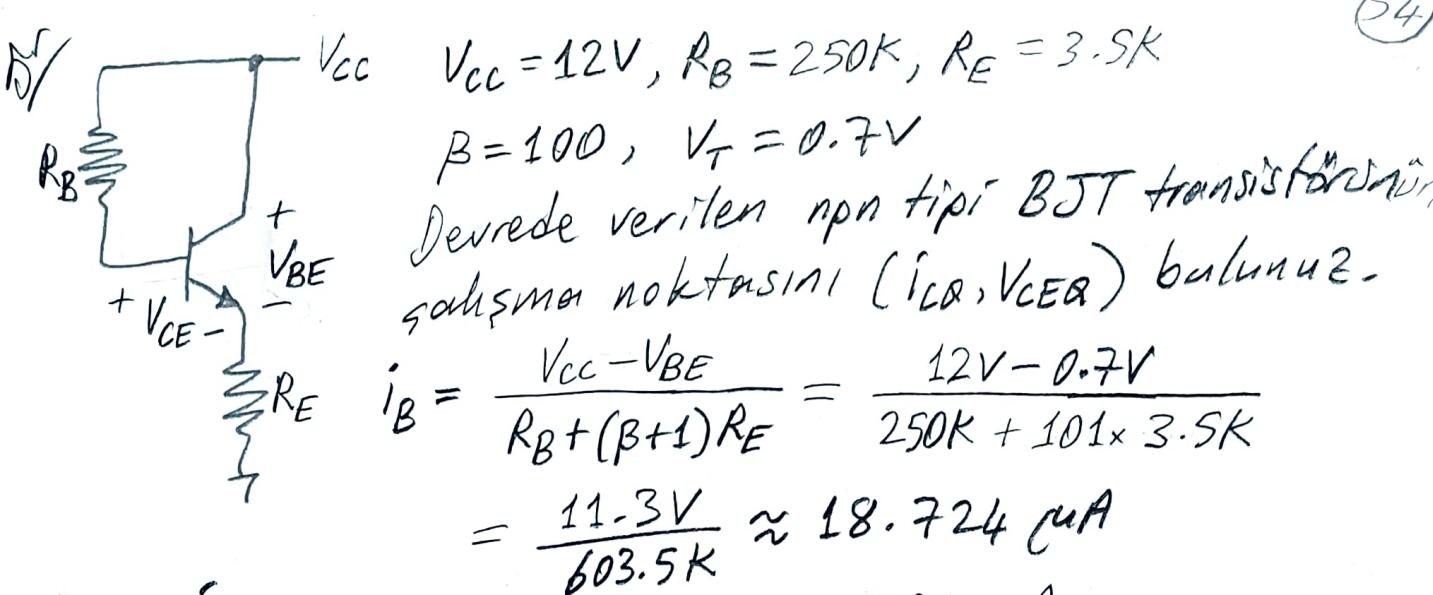


$$i_C = \beta i_B = 100 \times 18.724 \mu A = 1.8724 mA$$

$$i_E = (\beta + 1) i_B = 101 \times 18.724 \mu A = 1.89 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_E i_C = 12V - 3.5K \times 1.89mA = 5.385V$$

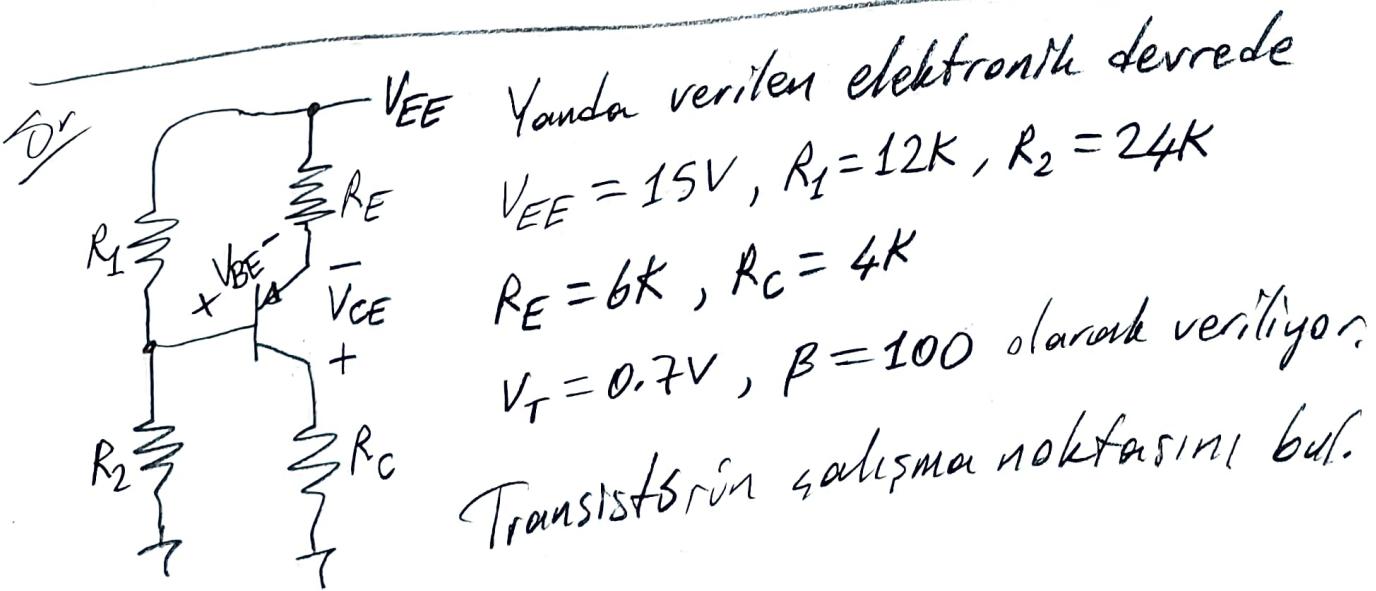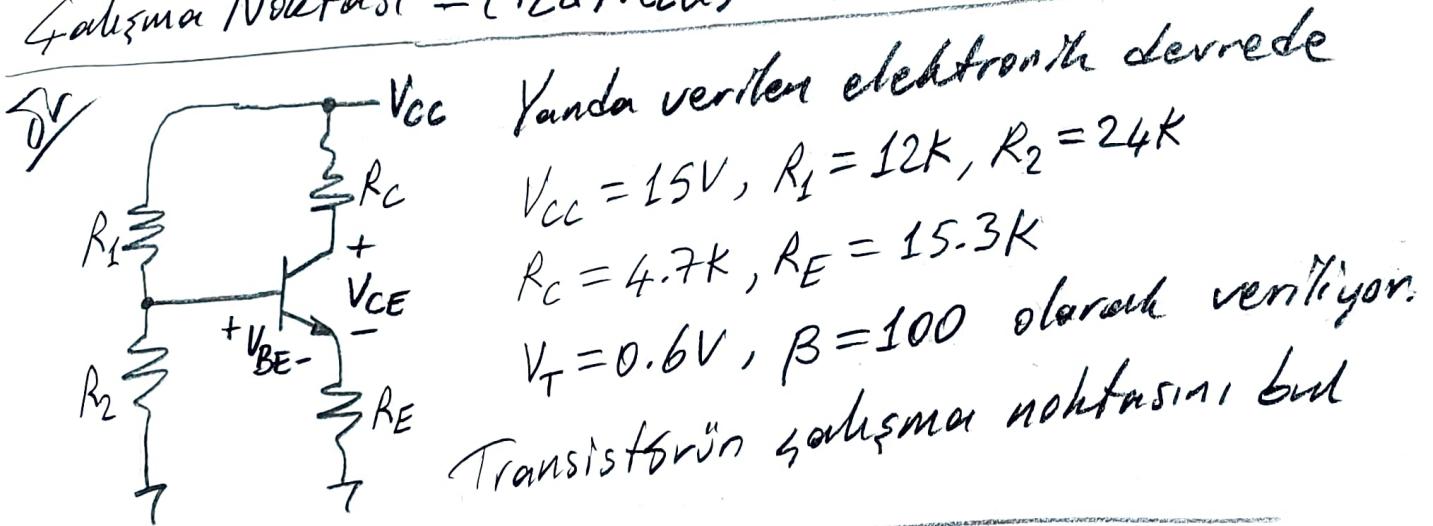Güçlendirme Noktası $= (i_{CQ}, V_{CEQ}) = (1.89mA, 5.385V)$




Field Effect Transistor - Alan Etkili Transistor



(55)

FET'ler gerilim kontrollü tek kutuplu transistörlerdir.
n kanallı ve p kanallı olmak üzere iki tipte üretilirler.
n kanallı FET'ler elektron akımıyla, p kanallı FET'ler
oyuk akımları sahśır. Çalışma mantıkları temelde
aynıcıdır. Aralarındaki tek fark kutuplama yönlerinin
birbirlerine ters olmasıdır.

FET'ler gerilim kontrollü, BJT'ler akım kontrolludur.
FET'lerin giriş impedansı çok yüksektir. ($100\text{ M}\Omega$ gibi).
FET'ler de BJT'ler gibi anahtarlama ve yükseltme
amaciyla kullanılarak üç uslu yarı iletken devre elementleri
dir. Ortak görevleri, kontrol ucu vasıtasiyla diper
iki us arasındaki akımı ayarlamaktır.

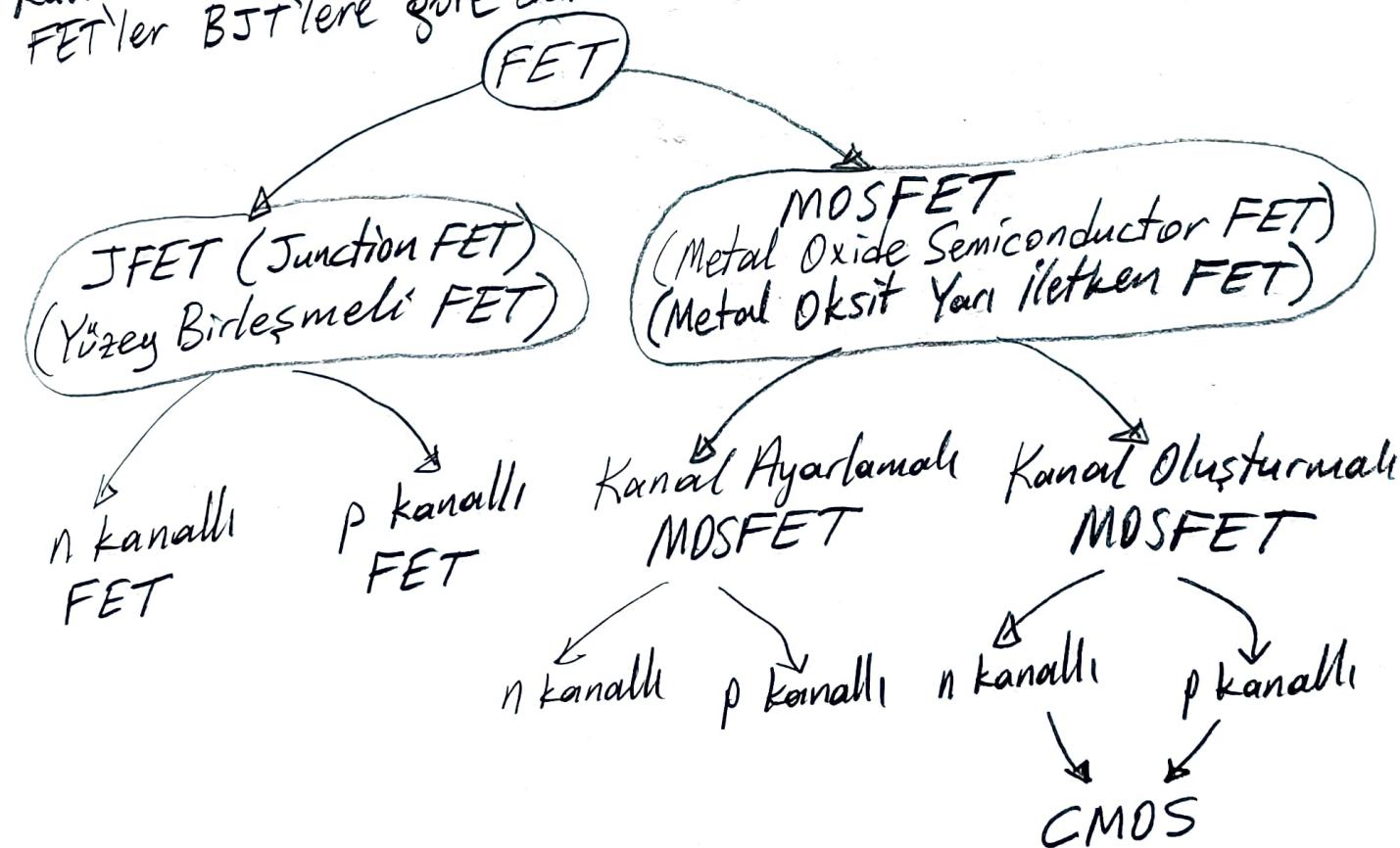FET'lerin sıcaklığı karşı kararlılıklarını BJT'lerden
daha iyidir. BJT yükselteşlerin tipik AC kararlılığı
FET'lerinkinden oldukça yüksektir.
FET'ler BJT'lerden yoğunlukla daha küçük tasarımlar.
Bu yüzden FET'ler entegre devrelerde daha yaygın olarak
kullanılırlar. FET'lerin genel orantıları daha düşuktur.
FET'ler BJT'lere göre daha kolay hasar görebilirler.



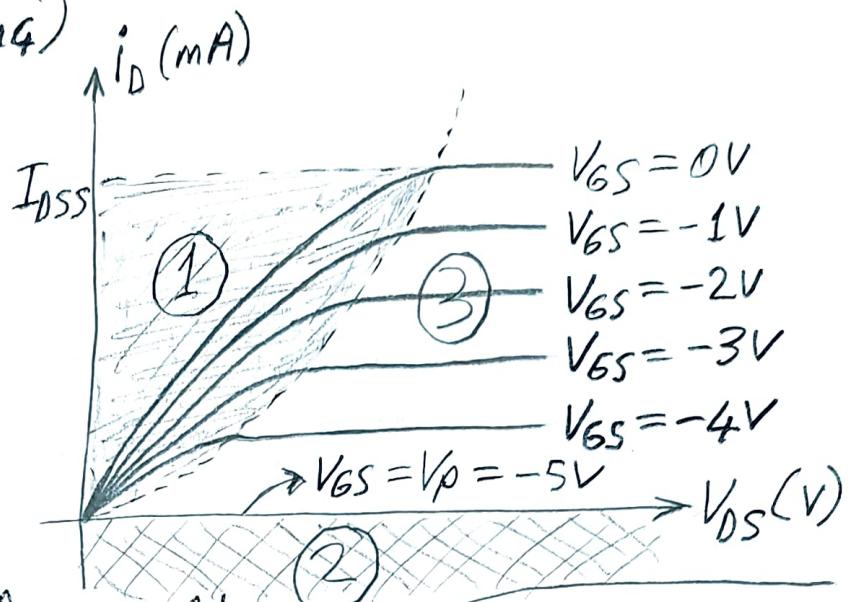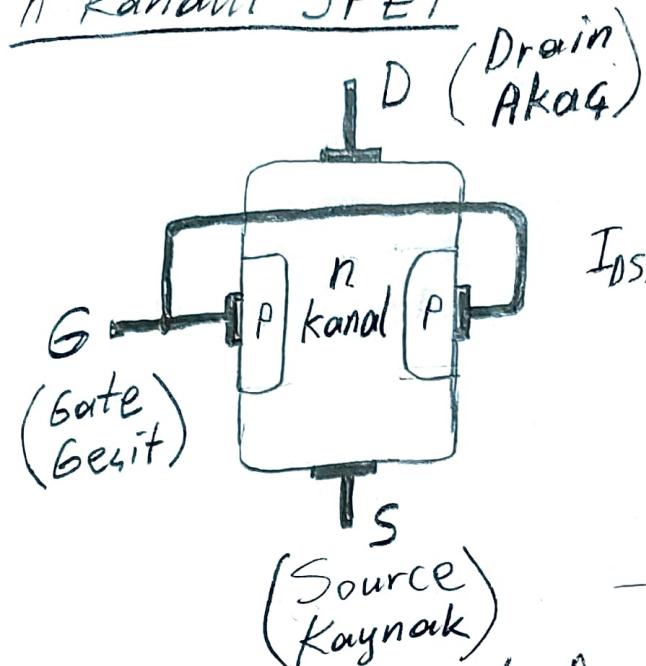n kanallı JFET

I_{DSS} : Akas-Kaynak Doyum Akımı

V_p : Kısıtlama Gerilimi




① Direnç Bölgesi $V_{DS} < V_{GS} - V_p$

② Kapaklı Bölge $V_{GS} \leq V_p < 0$

③ Sabit Akım Bölgesi

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p > 0$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

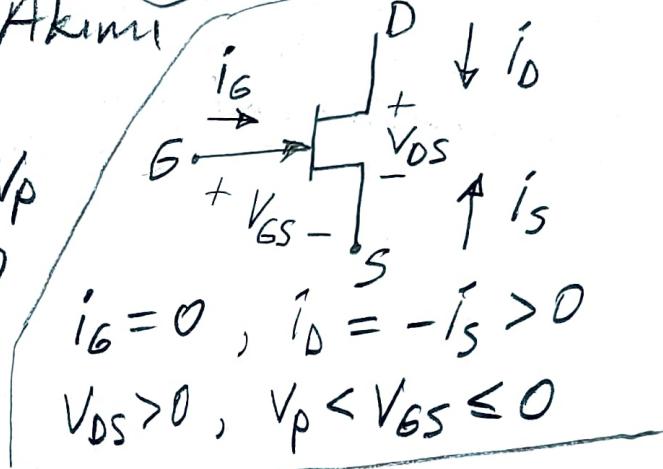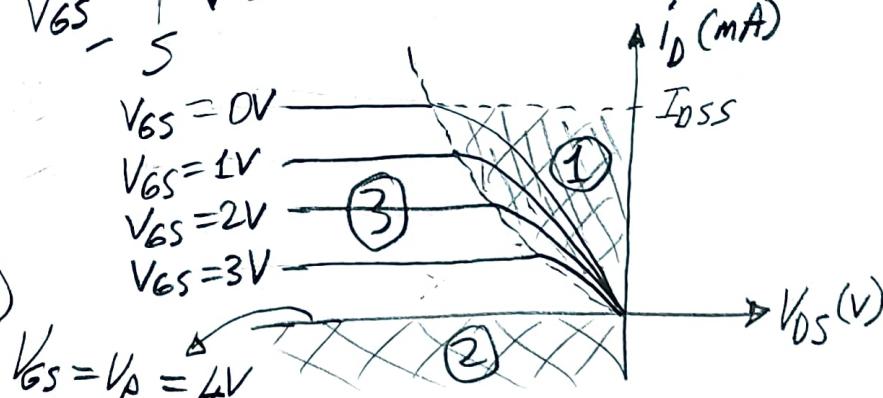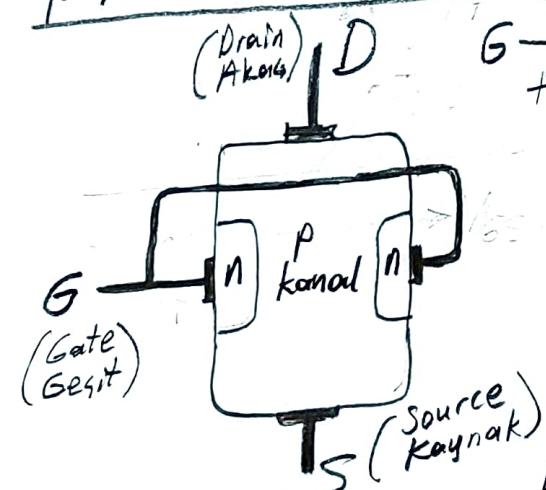p kanallı JFET

① Direnç Bölgesi

$$V_{DS} > V_{GS} - V_p$$

② Kapaklı Bölge

$$V_{GS} \geq V_p > 0$$


③ Sabit Akım Bölgesi

$$V_{DS} \leq V_{GS} - V_p < 0$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

Sabit Akım Bölgesi
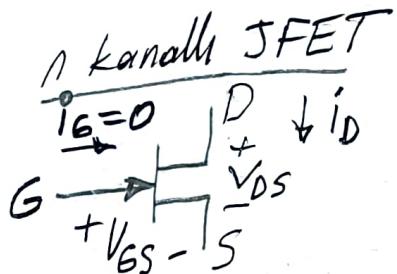
$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \quad \begin{cases} V_{DS} > V_{GS} - V_p > 0, n \text{ kanallı} \\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_p < 0, p \text{ kanallı} \end{cases}$$




$$V_p < V_{GS} \leq 0$$

$$i_D (\text{mA})$$

$$i_D (\text{mA})$$

p kanallı JFET

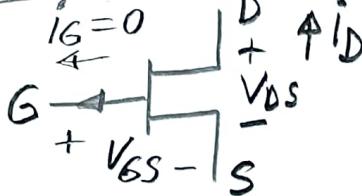

$$0 \leq V_{GS} < V_p$$

$$V_{GS} (\text{V})$$

$$V_p$$

$$V_{GS} (\text{V})$$

Bir n kanallı JFET elektronik devresinde $I_{DSS} = 9\text{mA}$,

$$V_p = -6V \text{ alınıyor.}$$

$$\text{a)} V_{GS} = 0V \quad \text{b)} V_{GS} = -2V \quad \text{c)} V_{GS} = -3V \quad \text{d)} V_{GS} = -6V$$

$$\text{e)} V_{GS} = -7V \quad \text{f)} V_{GS} = 2V \text{ durumları için } i_D = ?, V_{DS} = ?$$

$$\text{a)} i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9\text{mA} \left(1 - \frac{0V}{-6V}\right)^2 = 9\text{mA}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p = 0V - (-6V) = 6V$$

$$\text{b)} i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9\text{mA} \left(1 - \frac{-2V}{-6V}\right)^2 = 4\text{mA}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p = -2V - (-6V) = 4V$$

$$\text{c)} i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9\text{mA} \left(1 - \frac{-3V}{-6V}\right)^2 = 2.25\text{mA}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p = -3V - (-6V) = 3V$$

$$\text{d)} i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9\text{mA} \left(1 - \frac{-6V}{-6V}\right)^2 = 0\text{mA}$$


$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p = -6V - (-6V) = 0V$$

$V_{DS} \geq V_{GS} - V_p = -6V - (-6V) = 0V$ olamaz.

e) $V_{GS} = -7V$ için JFET kapalı boylede gerekli $V_{GS} < V_p$ olmalıdır.

f) $V_{GS} = 2V$ için uygunuzdur gerekli $V_p < V_{GS} \leq 0$ arasında olmalıdır.


5c

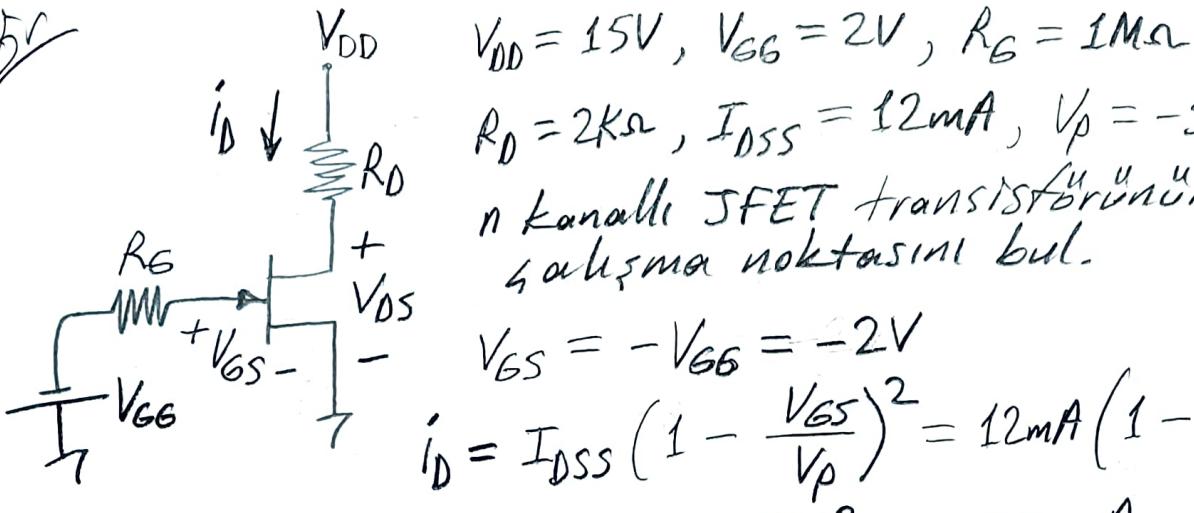

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D i_D = 15V - 2k \times 4.32mA = 6.36V > V_{GS} - V_p = 3V$$

Girişim Noktası = $(i_{DQ}, V_{DSQ}) = (4.32mA, 6.36V)$

5f

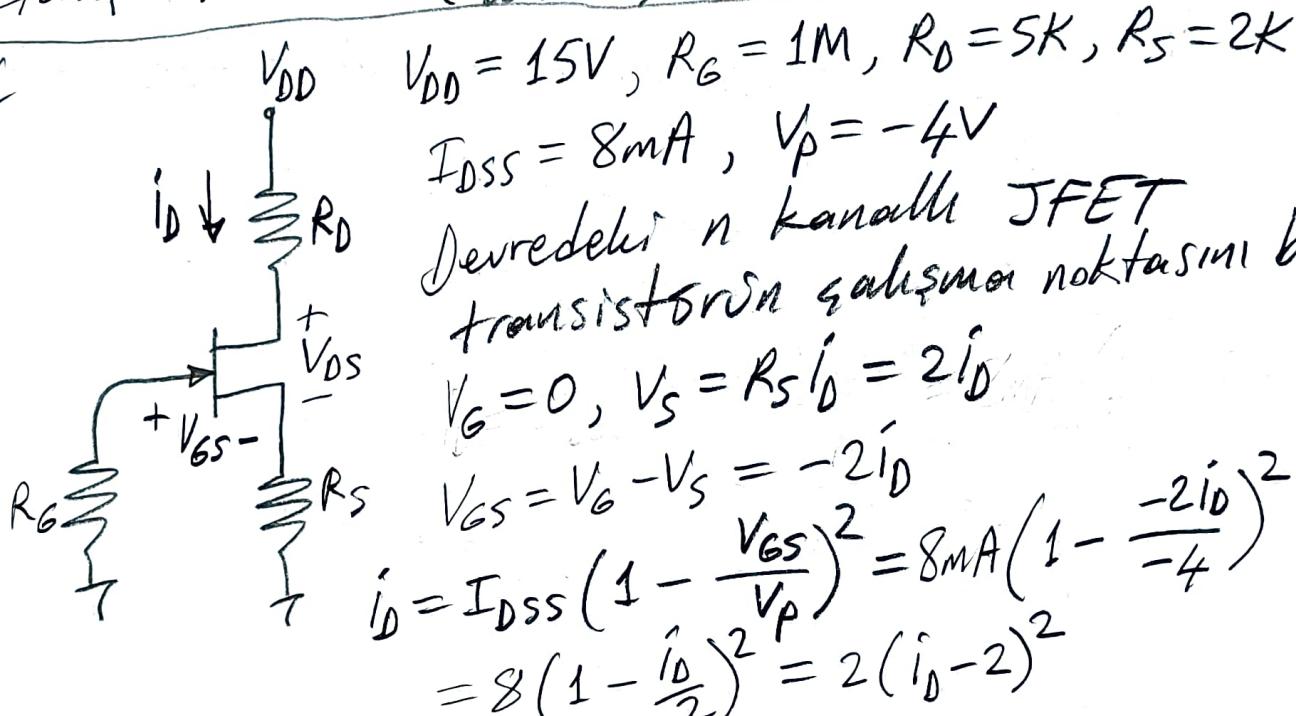

$$2i_D^2 - 9i_D + 8 = 0 \rightarrow i_D = 3.28mA$$

$$\rightarrow i_D = 1.22mA$$



$$i_D = 3.28mA \text{ iken } V_{GS} = -2i_D = -6.56V < V_p \times$$

$$i_D = 1.22mA \text{ iken } V_{GS} = -2i_D = -2.44V > V_p \checkmark$$

$$V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) i_D = 15V - (5k + 2k) \times 1.22mA$$

$$= 15V - 7k \times 1.22mA = 6.46V > V_{GS} - V_p = 1.56V \checkmark$$

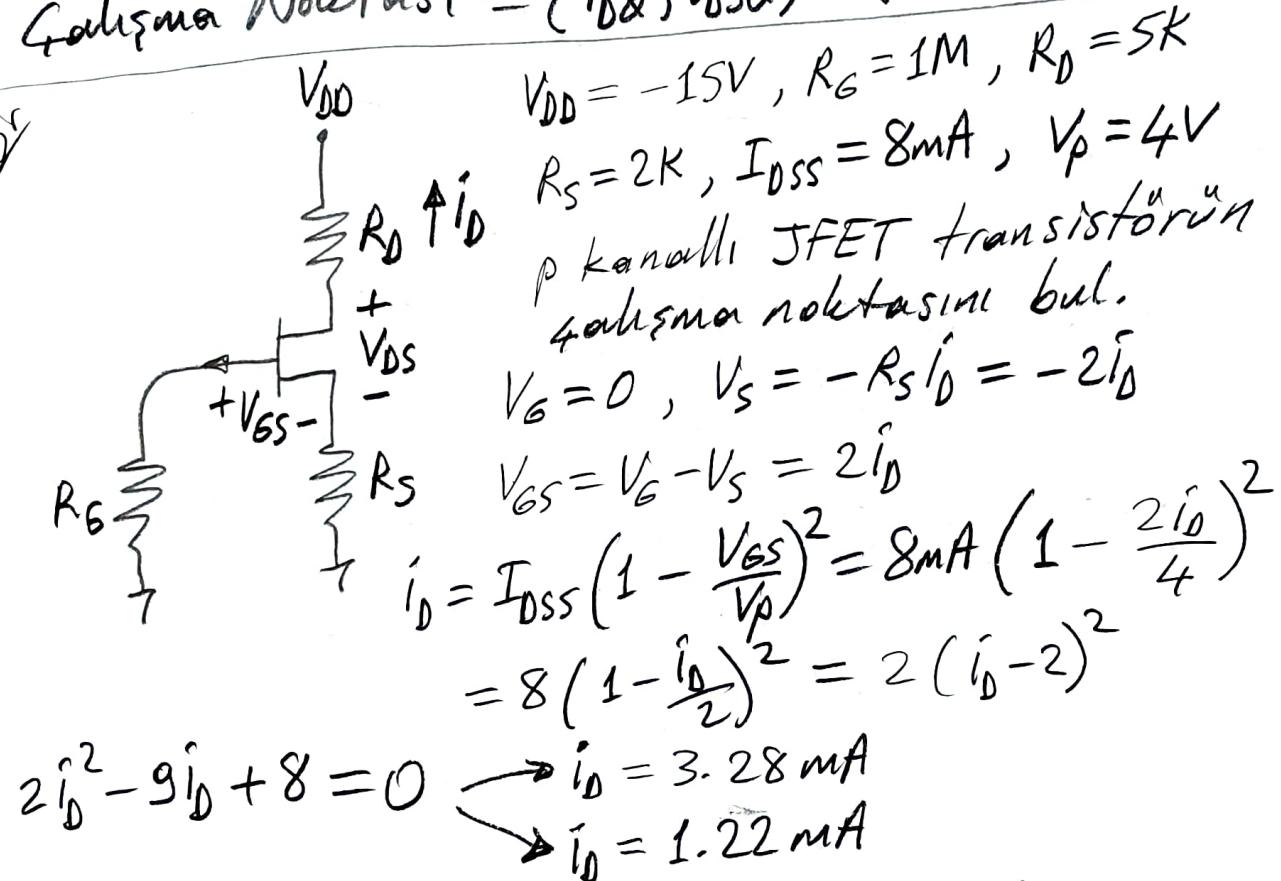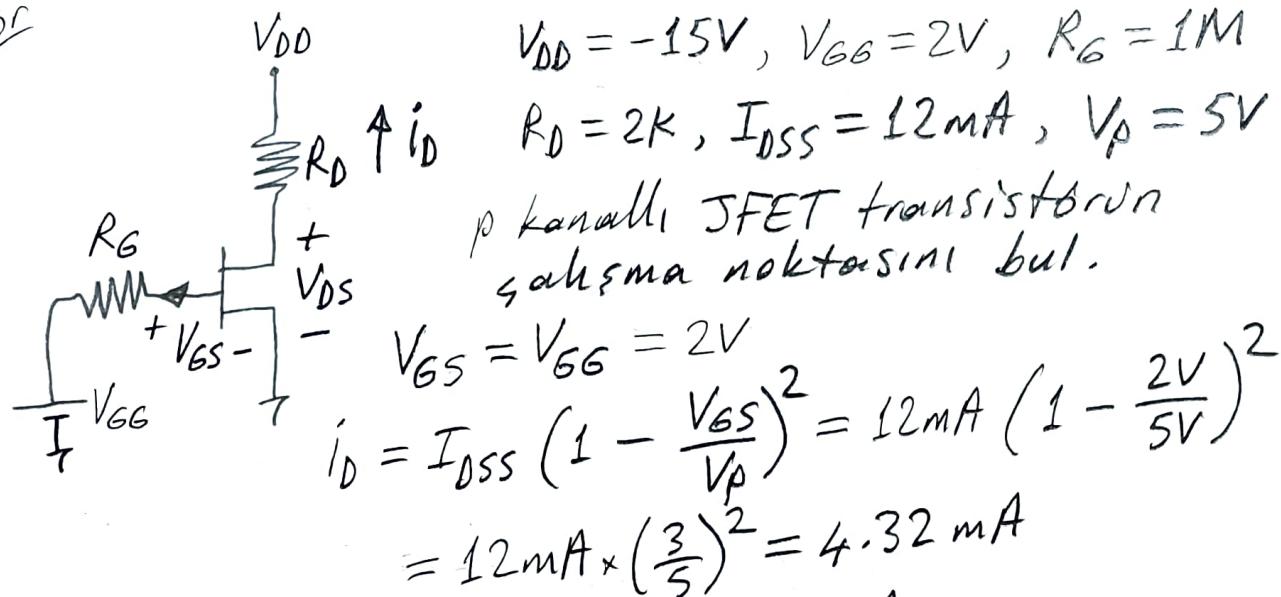Girişim Noktası = $(i_{DQ}, V_{DSQ}) = (1.22mA, 6.46V)$



$i_D = 3.28mA \text{ için } V_{GS} = 2i_D = 6.56V > V_p \quad X$

$i_D = 1.22mA \text{ için } V_{GS} = 2i_D = 2.44V < V_p \quad \checkmark$

$V_{DS} = V_{DD} + (R_D + R_S)i_D = -15V + 7k \times 1.22mA$

$= -6.46V < V_{GS} - V_p = -1.56V$

Güçlendirme Noktası = (i_{DQ} , V_{DSQ}) = (1.22mA, -6.46V)

Or

$V_{DD} = 20V, R_1 = 3M, R_2 = 1M$
 $R_D = 1.5K, R_S = 1K$ Galisma Noktası
 $V_p = -4V, I_{DSS} = 10mA$
 $V_g = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{1M \times 20V}{3M + 1M} = \frac{1M \times 20V}{4M} = 5V$
 $V_s = R_S i_D = i_D, V_{GS} = V_g - V_s = 5 - i_D$
 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 10mA \left(1 - \frac{5 - i_D}{-4}\right)^2 = \frac{10}{16} (i_D - 9)^2$
 $i_D^2 - 19.6 i_D + 81 = 0 \rightarrow i_D \approx 13.68mA > I_{DSS} X$
 $\rightarrow i_D \approx 5.92mA < I_{DSS} \checkmark$
 $i_D = 5.92mA \text{ için } V_{GS} = 5 - i_D = -0.92V > V_p = -4V$
 $V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) i_D = 20V - 2.5K \times 5.92mA = 5.2V > V_{GS} - V_p = 3.08V$
Galisma Noktası = $(i_{DQ}, V_{DSQ}) = (5.92mA, 5.2V)$

Or

$V_{DD} = -25V, R_1 = 4M, R_2 = 1M, R_D = 2K$
 $R_S = 1K, V_p = 5V, I_{DSS} = 10mA$ Galisma Noktasını Bul.
 $V_g = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{1M \times (-25V)}{4M + 1M} = \frac{1M \times (-25V)}{5M} = -5V$
 $V_s = -R_S i_D = -i_D, V_{GS} = V_g - V_s = i_D - 5$
 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 10mA \left(1 - \frac{i_D - 5}{5}\right)^2 = \frac{10}{25} (i_D - 10)^2$
 $i_D^2 - 22.5 i_D + 100 = 0 \rightarrow i_D = 16.4mA > I_{DSS} X$
 $\rightarrow i_D = 6.1mA < I_{DSS} \checkmark$
 $i_D = 6.1mA \text{ için } V_{GS} = i_D - 5 = 1.1V < V_p = 5V$
 $V_{DS} = V_g + (R_D + R_S) i_D = -25V + 3K \times 6.1mA$
 $= -6.7V < V_{GS} - V_p = -3.9V \checkmark$
Galisma Noktası = $(i_{DQ}, V_{DSQ}) = (6.1mA, -6.7V)$

21

$V_{DD} = 20V, R_D = 4K, R_S = 2.5K$
 $R_G = 1M, I_{DSS} = 9mA, V_p = -6V$
 n kanallı JFET transistörün
 galisim noktası bul.


$i_G = 0$
 $V_G = 0, V_S = R_S i_D = 2.5 i_D$
 $V_{GS} = V_G - V_S = -2.5 i_D$
 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9mA \left(1 - \frac{-2.5 i_D}{-6}\right)^2 = 9 \left(1 - \frac{5 i_D}{12}\right)^2$
 $= 9 \frac{25}{144} \left(\frac{12}{5} - i_D\right)^2 = \frac{25}{16} (i_D - 2.4)^2$
 $0.64 i_D = (i_D - 2.4)^2 = i_D^2 - 4.8 i_D + 5.76$
 $i_D^2 - 5.44 i_D + 5.76 = 0$

$i_D = 4mA$
 $V_{GS} = -2.5 i_D = -10V < V_p$
 Çözüm Degr. M.

$i_D = 1.44 mA$
 $V_{GS} = -2.5 i_D = -3.6V > V_p$
 $V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) i_D$
 $= 20V - (4K + 2.5K) \times 1.44mA$
 $= 20V - 7.5K \times 1.44mA$
 $= 10.64V > V_{GS} - V_p = 2.4V$

Galisim Noktası = (i_{DQ}, V_{GSQ})
 $= (1.44 mA, 10.64V)$



Kanal Oluşturmali MOSFET

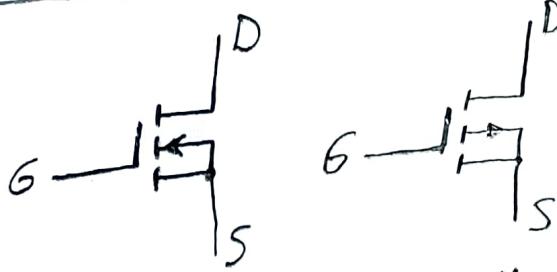


n kanallı p kanallı

$$i_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$
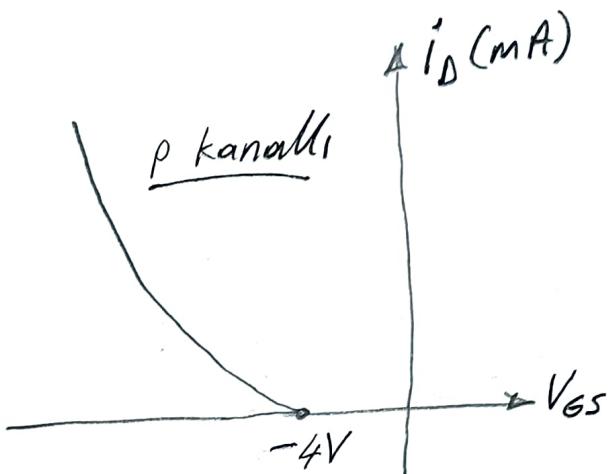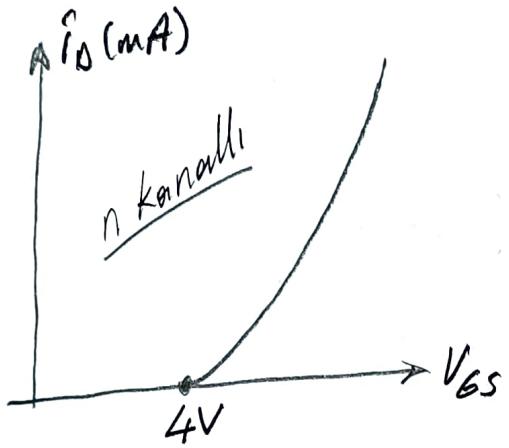
$$k = \frac{i_D(\text{on})}{(V_{GS(\text{on})} - V_T)^2}$$





Kanal Ayarlamalı MOSFET

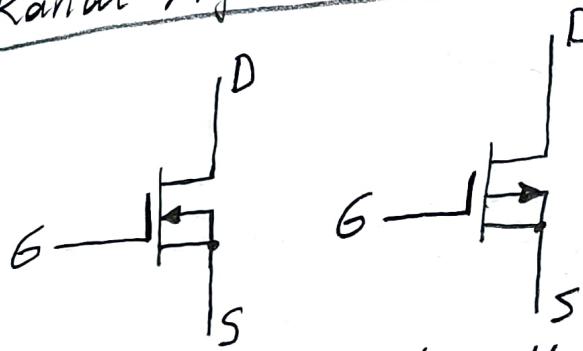




n kanallı p kanallı
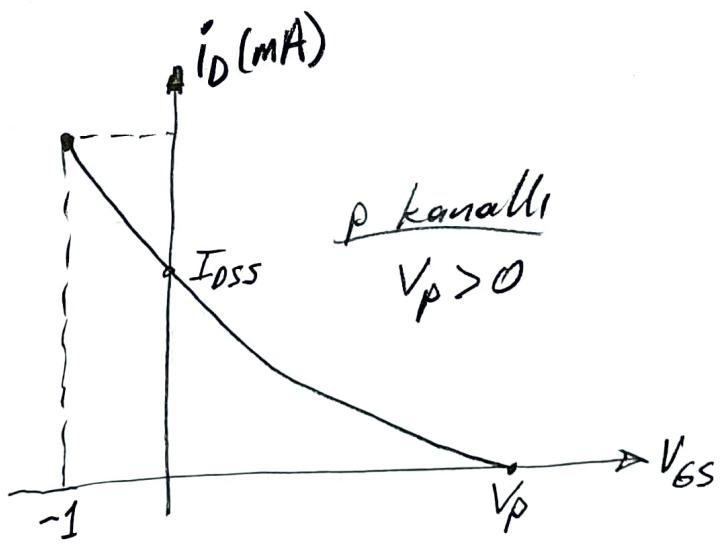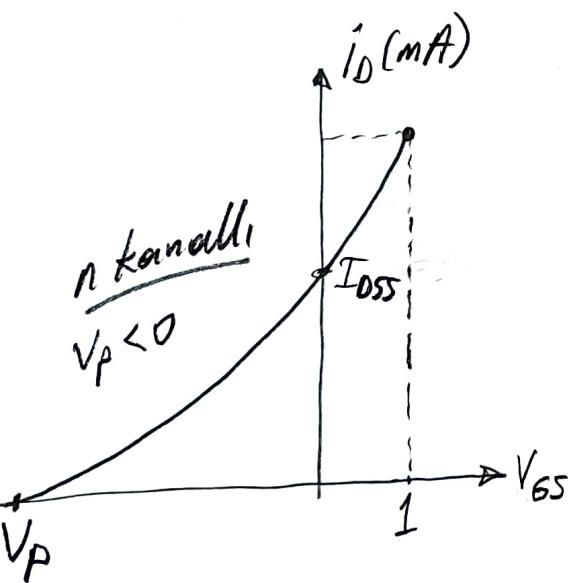
$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$



Küçük Sinyal Analizi




npn tipi BJT i̇sim

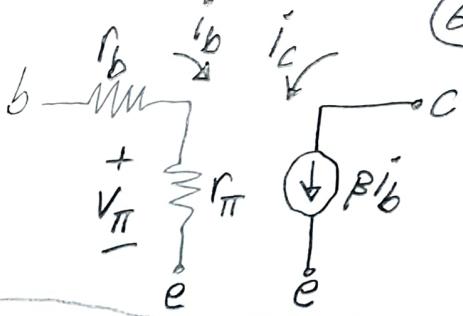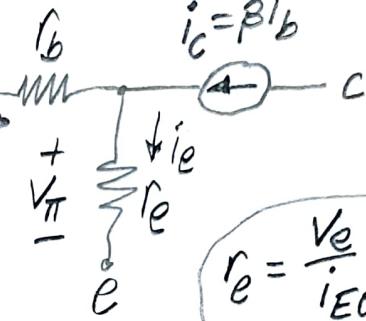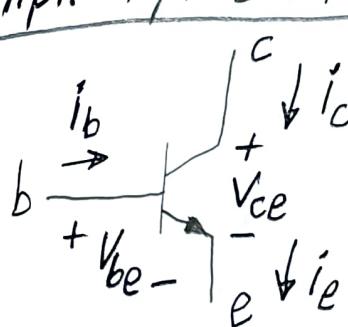

$$r_e = \frac{V_e}{i_{EQ}}, \quad r_\pi = (\beta + 1) r_e$$

$$V_\pi = r_e i_e = r_\pi i_b$$

pnp tipi BJT i̇sim

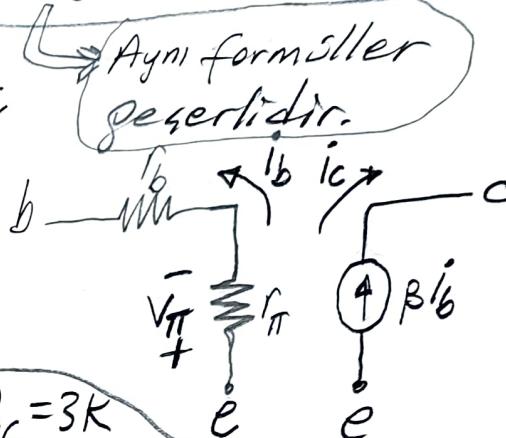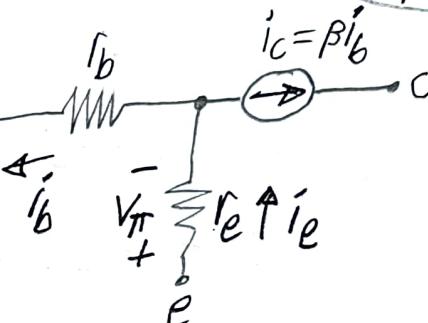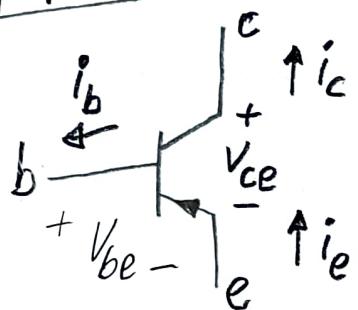

$$R_B = 560K, R_C = 3K$$

$$V_{CC} = 12V, V_T = 0.7V$$


$\beta = 100, r_b = 0$ ise R_i, R_o, A_v bul.

$$i_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{560K} \approx 20\mu A$$

$$i_{CQ} = \beta i_{BQ} = 100 \times 20\mu A = 2mA = i_{EQ}$$


$$r_e = \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{2mA} = 13\Omega$$

$$r_\pi = (\beta + 1) r_e \approx 1.3K$$

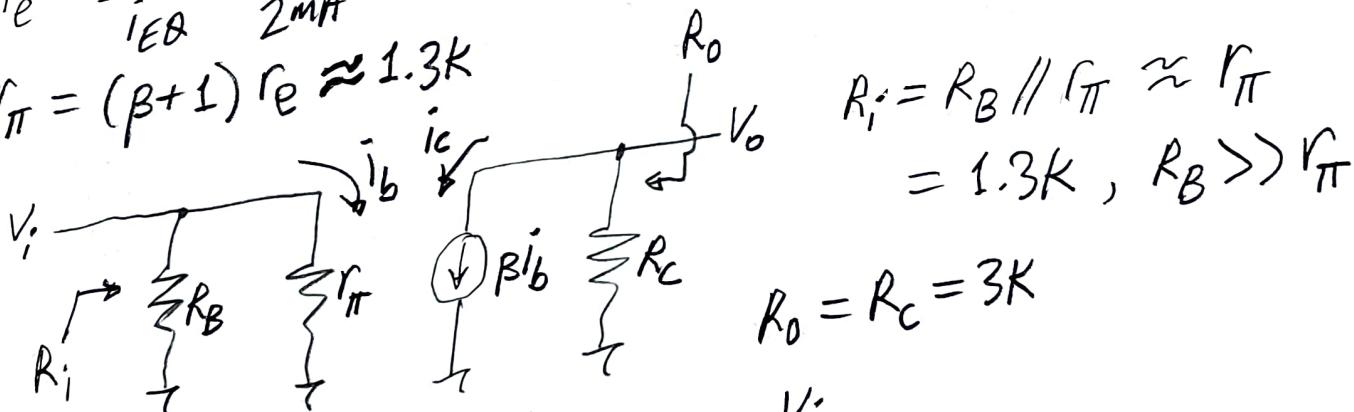

$$V_o = -R_C i_c = -R_C \beta i_b = -R_C \beta \frac{V_i}{r_\pi}$$
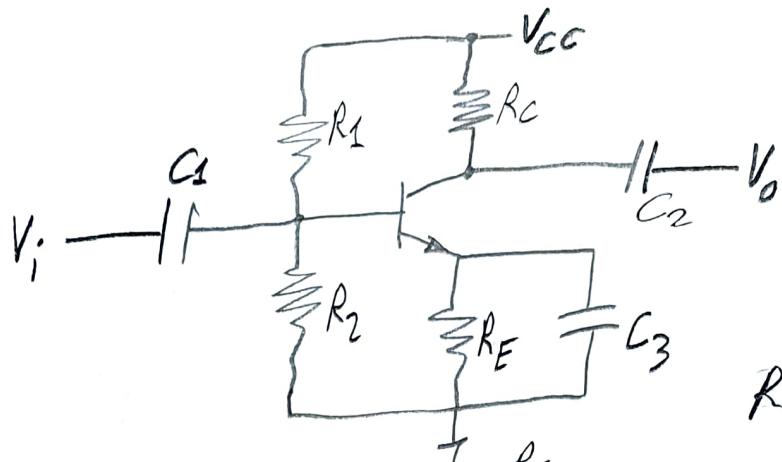
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -R_C \beta / r_\pi = -3K \times 100 / 1.3K \approx -230.77$$




$$V_{CC} = 22V, \beta = 90$$

$$R_1 = 56K, R_2 = 5.6K$$

$$R_C = 10K, R_E = 1.5K$$

$$r_b = 0 \text{ is e}$$

$$R_i, R_o, A_v = ?$$

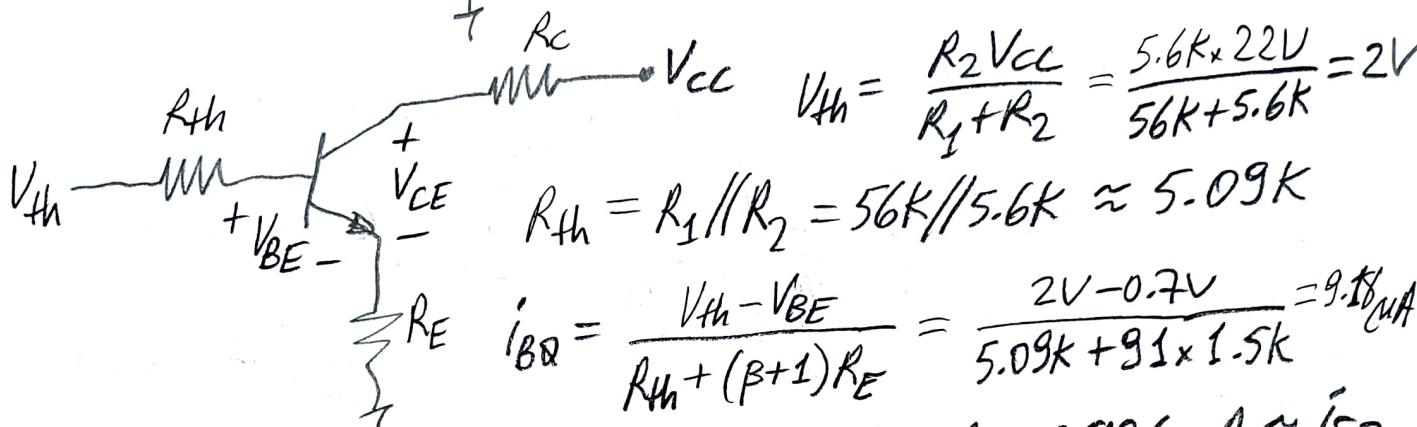

$$V_{th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{5.6K \times 22V}{56K + 5.6K} = 2V$$


$$R_{th} = R_1 // R_2 = 56K // 5.6K \approx 5.09K$$

$$i_{BQ} = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2V - 0.7V}{5.09K + 91 \times 1.5K} = 9.18 \mu A$$

$$i_{CQ} = \beta i_{BQ} = 90 \times 9.18 \mu A = 0.826mA \approx i_{EQ}$$

$$r_\pi = (\beta + 1) r_d$$
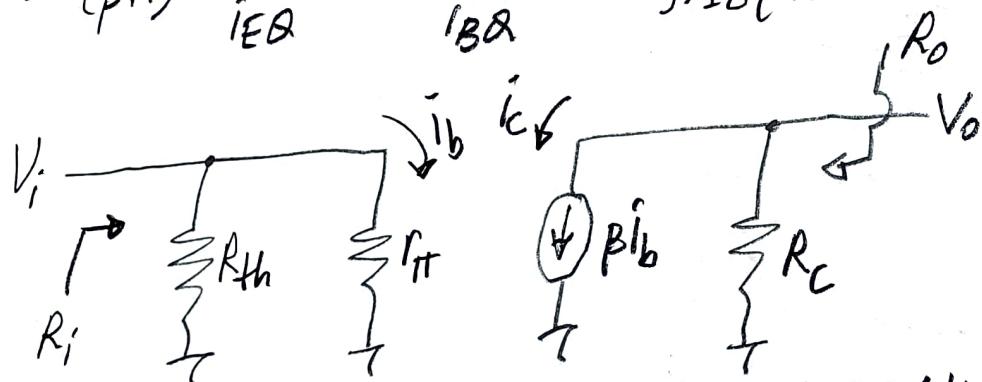
$$= (\beta + 1) \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{i_{BQ}} = \frac{26mV}{9.18 \mu A} = 2.835K$$




$$R_i = R_{th} // r_\pi = 5.09K // 2.835K = 1.821K$$

$$R_o = R_C = 10K$$

$$V_o = -R_C i_C = -R_C \beta i_b = -R_C \beta \frac{V_i}{r_\pi}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -R_C \beta / r_\pi = -10K \times 90 / 2.835K = -317.5$$

5'

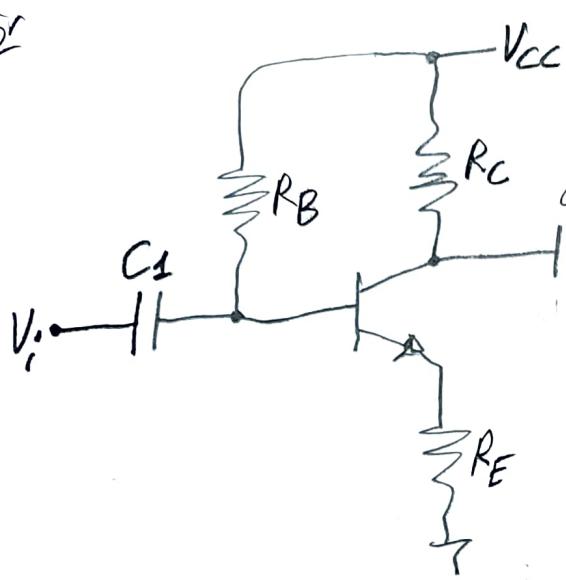

$$V_{CC} = 20V, \beta = 120, V_T = 0.7V \quad (65)$$

$$R_B = 270k, R_C = 5.6k, R_E = 1.2k$$

$$R_i, R_o, A_v = ? \quad r_b' = 0$$

$$i_{EQ} = i_{CQ} = (\beta + 1) i_{BQ}$$


$$= 121 \times 46.48 \mu A = 5.624 mA$$

$$i_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$= \frac{20V - 0.7V}{270k + 121 \times 1.2k}$$

$$= \frac{19.3V}{415.2k} = 46.48 \mu A$$
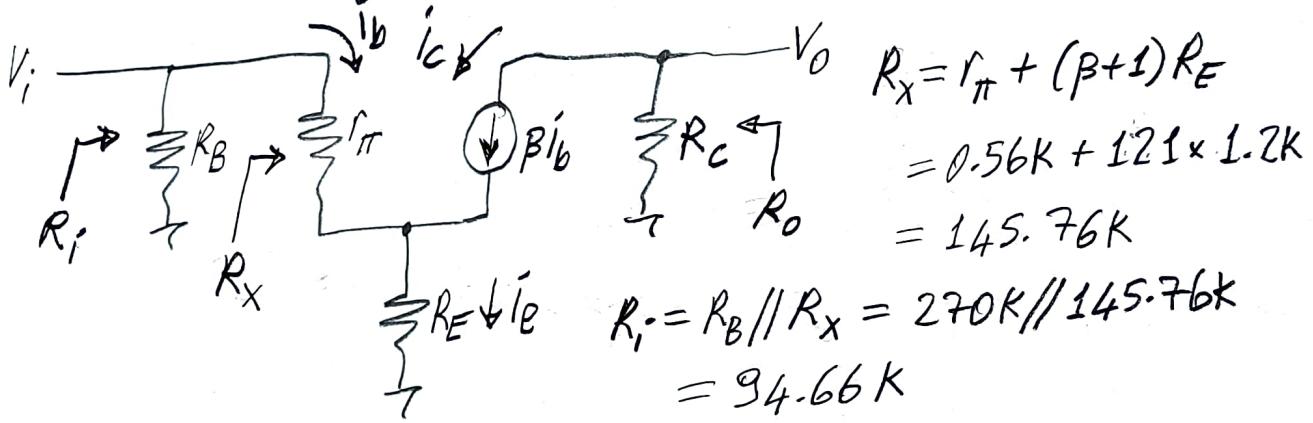
$$r_\pi = (\beta + 1) r_e = (\beta + 1) \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{i_{BQ}} = \frac{26mV}{46.48 \mu A} = 0.56k$$



$$R_x = r_\pi + (\beta + 1) R_E$$

$$= 0.56k + 121 \times 1.2k$$

$$= 145.76k$$


$$R_o = R_B // R_x = 270k // 145.76k$$

$$= 94.66k$$

$$R_o = R_C = 5.6k$$

$$V_o = -R_C i_C = -R_C \beta i_B = -R_C \beta \frac{V_i}{R_x}$$
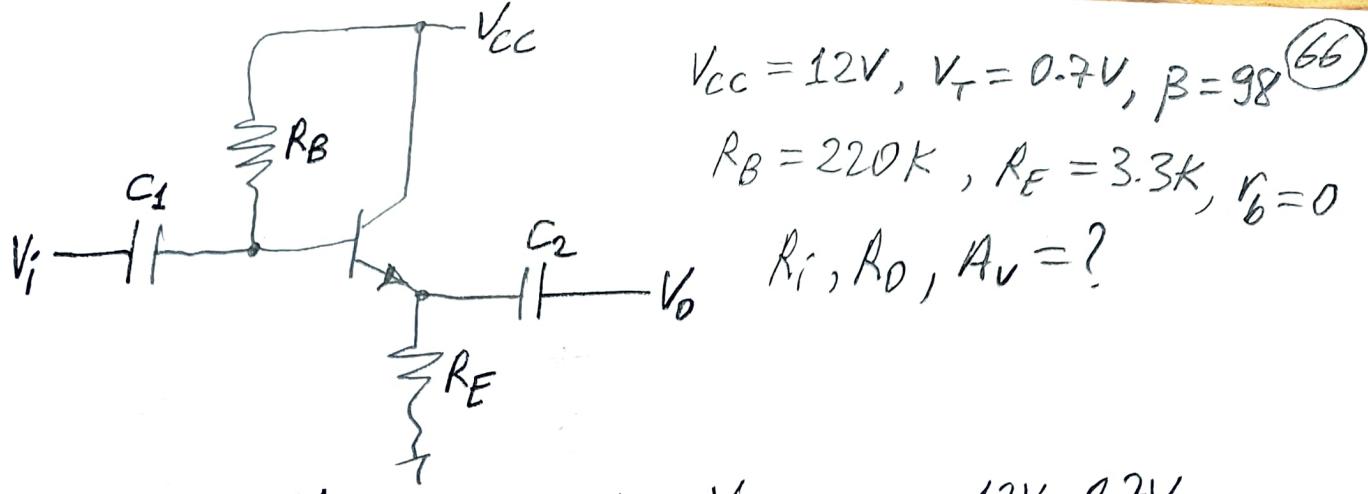
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -R_C \beta / R_x = -5.6k \times 120 / 145.76k = -4.61$$




$$i_{BB} = \frac{V_{CC} - V_T}{R_B + (\beta+1)R_E} = \frac{12V - 0.7V}{220k + 99 \times 3.3k}$$

$$= \frac{11.3V}{546.7k} = 20.67 \mu A$$

$$i_{EQ} = i_{CQ} = (\beta + 1) i_{BQ} = 99 \times 20.67 \text{ mA} = 2.05 \text{ mA}$$
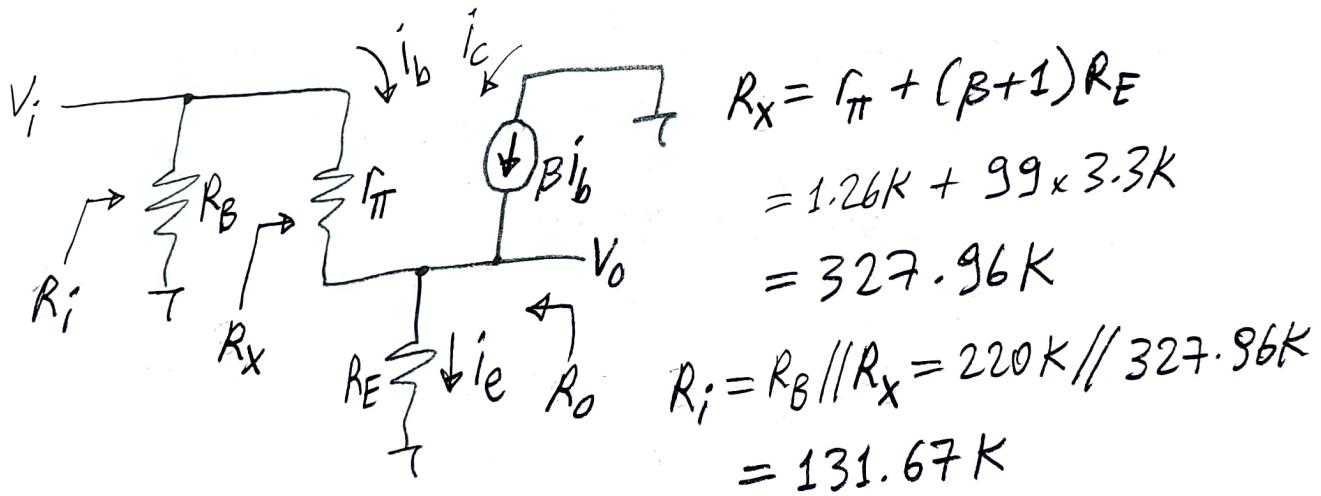
$$r_{\pi} = (\beta + 1) r_E = (\beta + 1) \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{i_{BQ}} = \frac{26mV}{20.67mA} = 1.26K$$




$R_0 > 1$, bulmak için $V_i = 0$ yapılırsa

$$R_0 = R_E \parallel \left(\frac{r_\pi}{B+1} \right) = (3.3k) \parallel \left(\frac{1.26k}{99} \right) = 3.3k \parallel 12.7\Omega \approx 12.7\Omega$$

$$V_o = R_E i_E = R_E (\beta + 1) i_b = R_E (\beta + 1) \frac{V_i}{R_x}$$
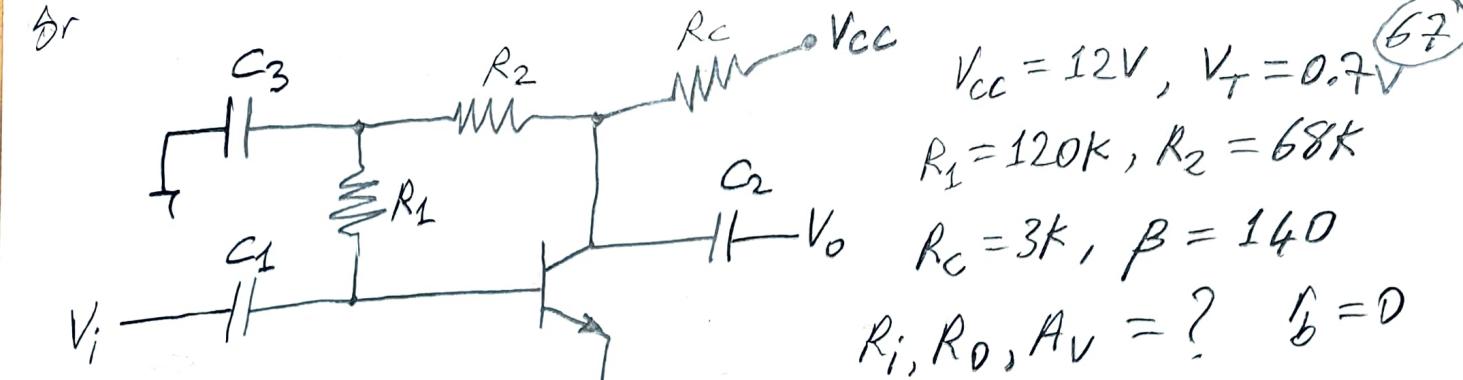
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = (\beta + 1) \frac{R_E}{R_X} = 99 \times \frac{3.3K}{327.96K} \approx 1$$




$$i_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1 + R_2 + (\beta + 1)R_C}$$

$$= \frac{12V - 0.7V}{120k + 68k + 141 \times 3k} = \frac{11.3V}{611k}$$

$$= 18.5 \mu A$$

$$i_{EQ} = (\beta + 1)i_{BQ} = 141 \times 18.5 \mu A = 2.6 mA \approx i_{CQ}$$
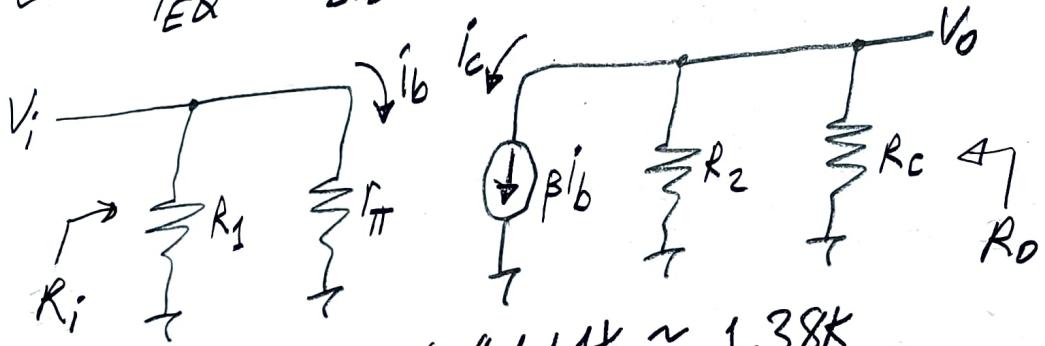
$$r_e = \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{2.6mA} = 10 \Omega, r_\pi = (\beta + 1)r_e = 1.41k$$




$$R_i = R_1 // r_\pi = 120k // 1.41k \approx 1.38k$$

$$R_o = R_C // R_2 = 3k // 68k \approx 2.87k$$


$$V_o = -(R_2 // R_C) i_c = -R_o i_c = -R_o \beta i_b = -R_o \beta \frac{V_i}{r_\pi}$$
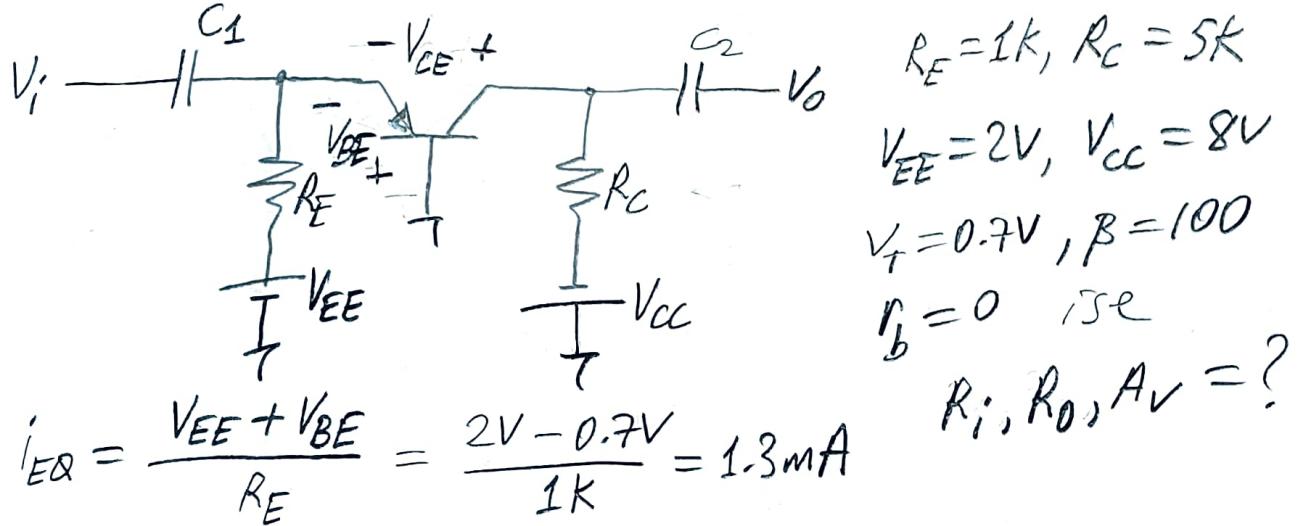
$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\beta \frac{R_o}{r_\pi} = -140 \frac{2.87k}{1.41k} \approx -285$$



$$i_{EQ} = \frac{V_{EE} + V_{BE}}{R_E} = \frac{2V - 0.7V}{1k} = 1.3mA$$
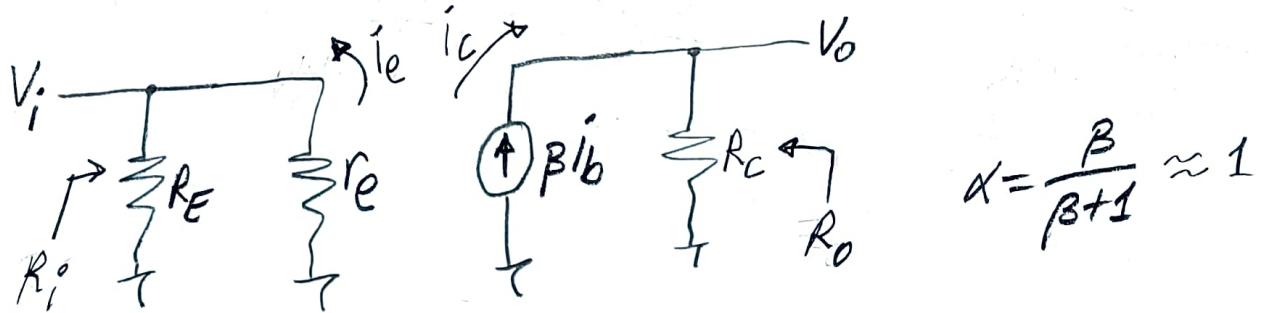
$$r_e = \frac{26mV}{i_{EQ}} = \frac{26mV}{1.3mA} = 20\Omega$$



$$R_i = R_E // r_e = 1k // 20\Omega = 19.6\Omega$$

$$R_o = R_C = 5k$$

$$V_o = R_C i_C = R_C \beta i_b = R_C \beta \frac{i_e}{\beta+1} = \frac{\beta}{\beta+1} R_C i_e$$

$$= \alpha R_C \left(-\frac{V_i}{r_e} \right)$$

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = -\alpha \frac{R_C}{r_e} = -\frac{5k}{20\Omega} = -250$$



JFET'lerin Küçük Sinyal Analizi

(69)

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \rightarrow V_{DS} \geq V_{GS} - V_p > 0 \quad n \text{ kanallı}$$

$$\rightarrow V_{DS} \leq V_{GS} - V_p < 0 \quad p \text{ kanallı}$$



n kanallı JFET'inin

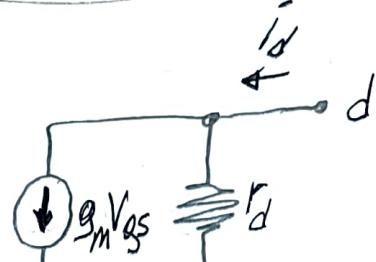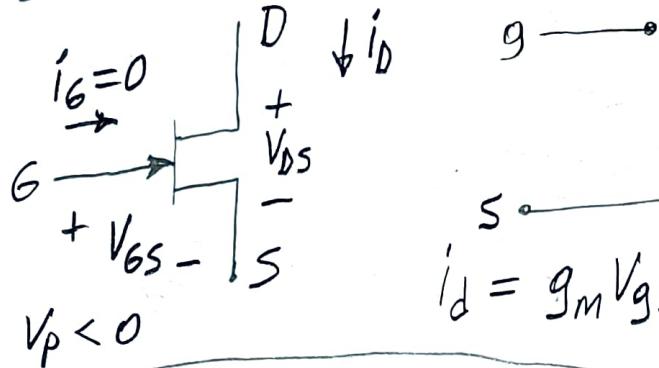

$$i_D = g_m V_{GS} + \frac{V_{DS}}{r_d}$$

g_m : Geçiş iletkenliği
 r_d : Çıkış direnci

p kanallı JFET'inin

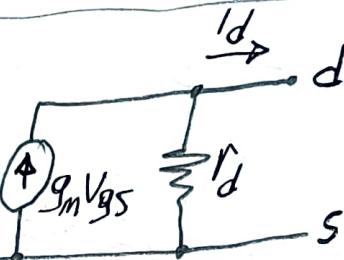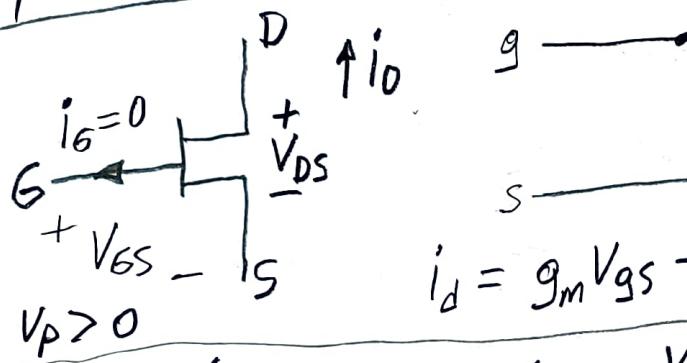

$$i_D = g_m V_{GS} - \frac{V_{DS}}{r_d}$$

$$g_m = \frac{\partial i_D}{\partial V_{GS}} \Big|_Q = g_{m0} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right), \quad g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|}$$

$$r_d = \frac{\partial V_{DS}}{\partial i_D} \Big|_Q = r_{DS} \quad (10K \text{ ile } 100K \text{ arası})$$

n kanallı JFET'inin $I_{DSS} = 12mA$, $V_p = -5V$, $V_{GS} = -2V$ ise

$$g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \times 12mA}{5V} = 4.8mS$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = 4.8mS \times \left(1 - \frac{-2V}{-5V}\right) = 4.8mS \times \frac{3}{5} = 2.88mS$$

p kanallı JFET'inin $I_{DSS} = 8mA$, $V_p = 4V$, $V_{GS} = 2.5V$ ise

$$g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \times 8mA}{4V} = 4mS$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = 4mS \left(1 - \frac{2.5V}{4V}\right) = 4mS \times \frac{3}{8} = 1.5mS$$


V_{DD}

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}, V_p = -4V \quad (70)$$

$$r_d = 50K \quad R_S = 1M, R_D = 6.2K$$

$$R_S = 1.5K, V_{DD} = 24V$$

$$R_i, R_o, A_v = ?$$

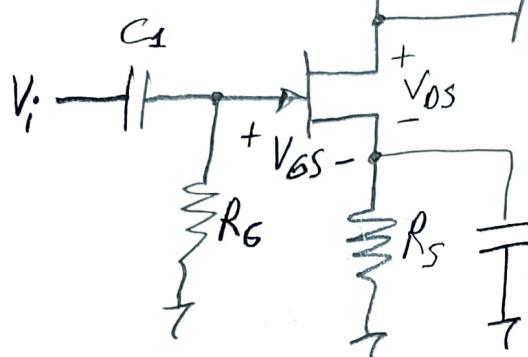


$$g_{ID}^2 - 54.4 i_D + 64 = 0$$

$$\rightarrow i_D = 1.6 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -1.5 i_D = -2.4V > V_p \quad \checkmark$$

$$\rightarrow i_D = 4.44 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -1.5 i_D = -6.66V < V_p \quad \times$$

$$g_{mo} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \times 10 \text{ mA}}{4V} = 5 \text{ mS} = -1$$
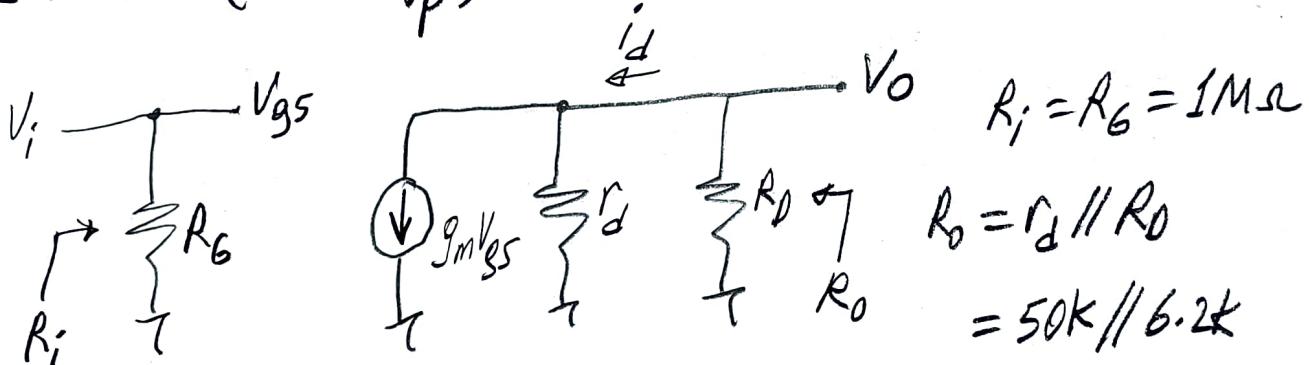
$$g_m = g_{mo} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = 5 \text{ mS} \times \left(1 - \frac{-2.4V}{-4V}\right) = 2 \text{ mS}$$



$$i_D = g_m V_{GS} + \frac{V_{DS}}{r_d} = 2V_i + \frac{V_o}{50}$$

$$V_o = -R_o i_D = -6.2 \left(2V_i + \frac{V_o}{50} \right)$$

$$\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{6.2} \right) V_o = -2V_i \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-2 \times 6.2 \times 50}{6.2 + 50}$$


$$A_v = -\frac{620}{56.2} = -11.03$$

71

$$I_{DSS} = 10 \text{ mA}, V_p = -6 \text{ V}, r_d = 50k$$

$$V_{DD} = 24 \text{ V}, R_D = 4.3k, R_{S1} = 0.25k$$

$$R_{S2} = 1.75k \text{ ise } A_V = ?$$

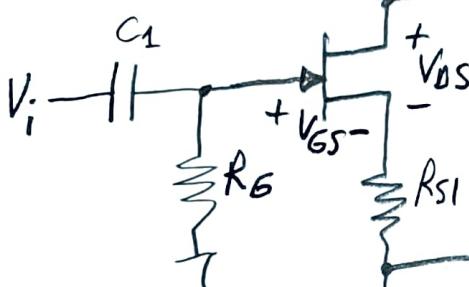

$$V_{DD} \quad R_S = R_{S1} + R_{S2} = 2k$$

$$V_G = 0, V_S = R_S i_D = 2 i_D$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = -2 i_D$$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2$$

$$= 10 \left(1 - \frac{-2 i_D}{-6} \right)^2$$

$$i_D = \frac{10}{9} (i_D - 3)^2 \Rightarrow i_D^2 - 6.9 i_D + 9 = 0 \Rightarrow i_D = 5.155 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) i_D = 24 - 6.3 i_D \Rightarrow i_D = 1.745 \text{ mA}$$

$$i_D = 5.155 \text{ mA} \Rightarrow V_{DS} = 24 - 6.3 \times 5.155 = -8.48 \text{ V} < 0 \times$$

$$i_D = 1.745 \text{ mA} \Rightarrow V_{DS} = 24 - 6.3 \times 1.745 = 13 \text{ V} > 0 \checkmark$$


$$\text{Satışma Noktası} = (i_{DQ}, V_{DSQ}) = (1.745 \text{ mA}, 13 \text{ V})$$

$$V_{GSQ} = -2 i_{DQ} = -3.49 \text{ V}$$

$$g_{mD} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \times 10 \text{ mA}}{6 \text{ V}} = \frac{10}{3} \text{ mS}$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_p} \right)$$
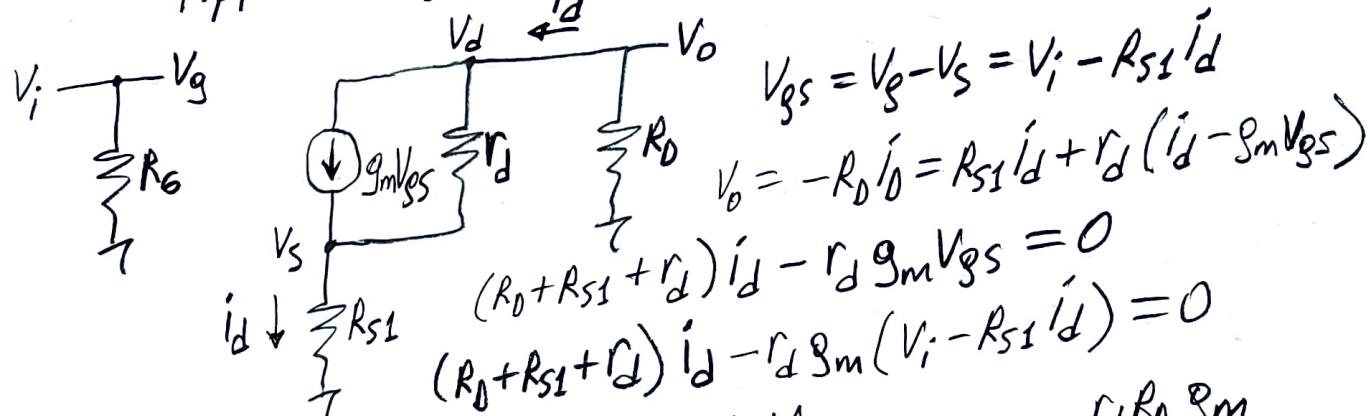
$$= \frac{10}{3} \text{ mS} \cdot \left(1 - \frac{-3.49 \text{ V}}{-6 \text{ V}} \right) = 5.27 \text{ mS}$$



$$V_{GS} = V_G - V_S = V_i - R_{S1} i_D$$

$$V_o = -R_D i_D = R_{S1} i_D + r_d (i_D - g_m V_{GS})$$


$$(R_D + R_{S1} + r_d) i_D - r_d g_m V_{GS} = 0$$

$$(R_D + R_{S1} + r_d) i_D - r_d g_m (V_i - R_{S1} i_D) = 0$$

$$i_D = \frac{r_d g_m V_i}{R_D + R_{S1} + r_d (1 + g_m R_{S1})} = -\frac{V_o}{R_D} \Rightarrow A_V = \frac{-r_d R_D g_m}{R_D + R_{S1} + r_d (1 + g_m R_{S1})}$$

$$A_V = -\frac{50 \times 4.3 \times 5.27}{4.3 + 0.25 + 50 (1 + 5.27 \times 0.25)} = -\frac{1133.05}{120.425} = -9.41$$

$$= \frac{V_o}{V_i}$$

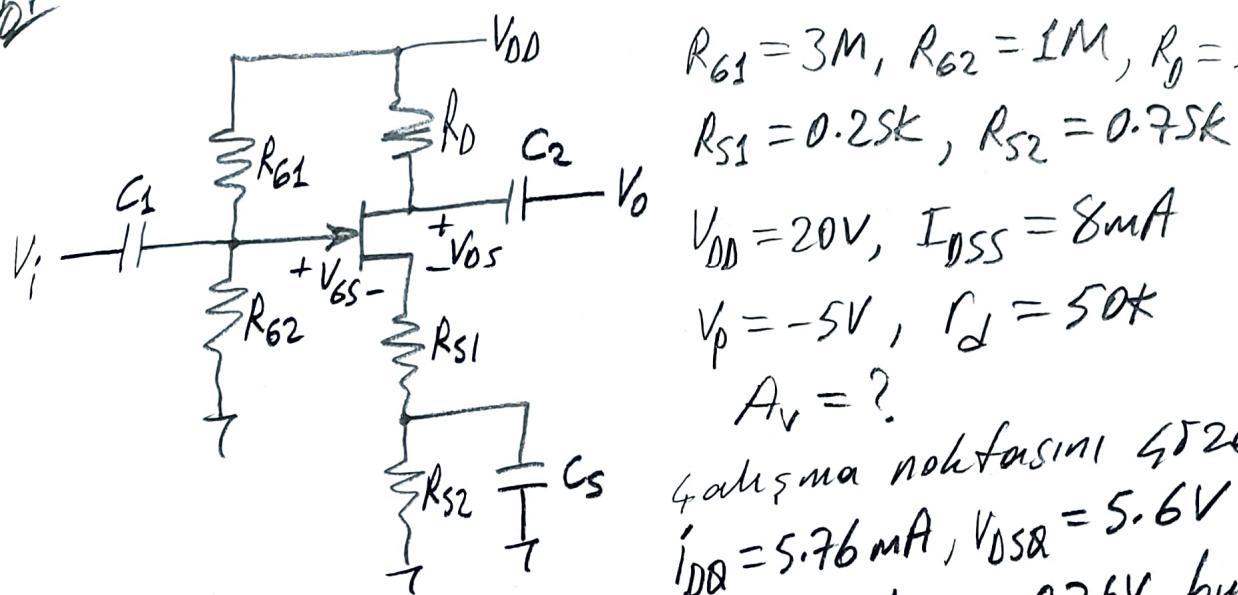

$$R_{61} = 3M, R_{62} = 1M, R_D = 1.5k$$

$$R_{S1} = 0.25k, R_{S2} = 0.75k$$

$$V_{DD} = 20V, I_{DSS} = 8mA$$

$$V_p = -5V, r_d = 50k$$

$$A_v = ?$$


gakıma nüfusunu 45'zerdeh.

$$i_{DQ} = 5.76mA, V_{DSR} = 5.6V$$

$$V_{GS} = -0.76V \text{ buluruz.}$$

$$g_{mo} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} = \frac{2 \times 8mA}{5V} = 3.2mS$$
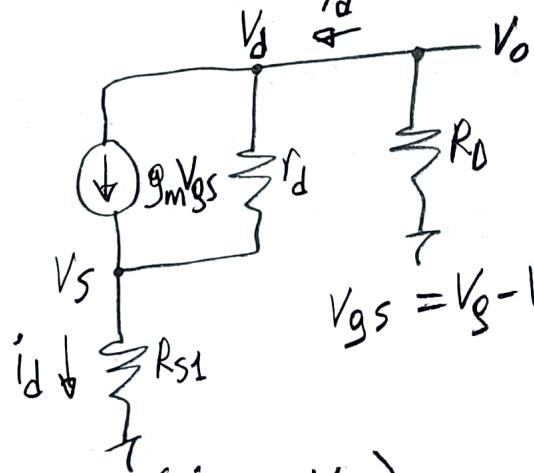
$$g_m = g_{mo} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) = 3.2mS \times \left(1 - \frac{-0.76V}{-5V} \right) = 2.71mS$$



$$V_{GS} = V_g - V_s = V_i - R_{S1} i_d$$

$$V_o = -R_D i_d = R_{S1} i_d + r_d (i_d - g_m V_{GS})$$

$$(R_D + R_{S1} + r_d) i_d - r_d g_m V_{GS} = 0$$

$$(R_D + R_{S1} + r_d) i_d - r_d g_m (V_i - R_{S1} i_d) = 0$$

$$((R_D + R_{S1} + r_d) (1 + g_m R_{S1})) i_d = r_d g_m V_i$$

$$i_d = \frac{r_d g_m V_i}{R_D + R_{S1} + r_d (1 + g_m R_{S1})} = -\frac{V_o}{R_D}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-r_d R_D g_m}{R_D + R_{S1} + r_d (1 + g_m R_{S1})} = \frac{-50 \times 1.5 \times 2.71}{1.5 + 0.25 + 50 \times (1 + 2.71 \times 0.25)}$$

$$= -\frac{203.25}{85.625} = -2.37$$

Hassan Temurtop